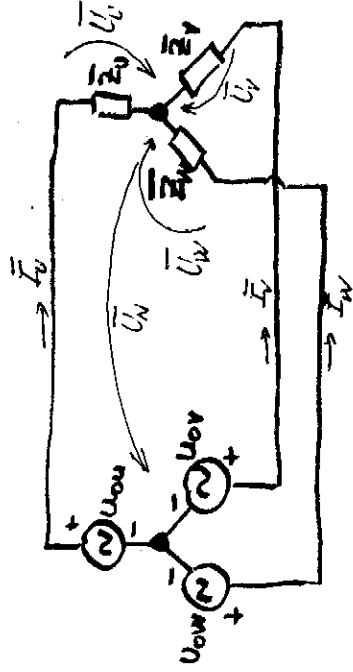


Trojfázové obvody

PK 1. Stanovte proudy prochající fázemi souměrné 3f sítě (zapojení Y)

při napájení ze souměrného 3f zdroje Y. Další stanovte výkon na zatěžení



$\bar{U}_{0u} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$
 $\bar{U}_{0v} = 100 \angle -120^\circ \text{ V}$
 $\bar{U}_{0w} = 100 \angle 120^\circ \text{ V}$

fázory
efektních
hodnot napětí
(využíté symbolické
-komplexní zobrazení)

a) $\bar{Z}_0 = \bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 = R = 50 \Omega$

U souměrné soustavy $\bar{U}_0 = 0 \Rightarrow \bar{U}_0 = \bar{U}_{0u}, \bar{U}_1 = \bar{U}_{0v}, \bar{U}_2 = \bar{U}_{0w}$

$\bar{I}_0 = \frac{\bar{U}_0}{R} = \frac{100 \angle 0^\circ}{50} = 2 \angle 0^\circ \text{ A}$
 $\bar{I}_1 = \frac{\bar{U}_1}{R} = \frac{100 \angle -120^\circ}{50} = 2 \angle -120^\circ \text{ A}$
 $\bar{I}_2 = \frac{\bar{U}_2}{R} = \frac{100 \angle 120^\circ}{50} = 2 \angle 120^\circ \text{ A}$

Průchý třetí souměrnou soustavou

Platí 1. Kirchhoffův zákon: $\bar{I}_0 + \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = 2 \angle 0^\circ + 2 \angle -120^\circ + 2 \angle 120^\circ =$
 $= 2 + 2(-\frac{1}{2} - \frac{j\sqrt{3}}{2}) + 2(-\frac{1}{2} + \frac{j\sqrt{3}}{2}) = 0$

$\bar{S}_0 = \bar{U}_0 \cdot \bar{I}_0^* = 100 \cdot 2 = 200 \text{ [W, VAR]}$
 $\bar{S}_1 = \bar{U}_1 \cdot \bar{I}_1^* = 100 \angle -120^\circ \cdot 2 \angle 120^\circ = 200 \text{ [W, VAR]}$
 $\bar{S}_2 = \bar{U}_2 \cdot \bar{I}_2^* = 100 \angle 120^\circ \cdot 2 \angle -120^\circ = 200 \text{ [W, VAR]}$

$\bar{S} = \bar{S}_0 + \bar{S}_1 + \bar{S}_2 = 200 + 200 + 200 = 600 = P + jQ \Rightarrow$
 $\underline{P = 600 \text{ W}}$
 $\underline{Q = 0 \text{ VAR}}$

nebo

$P = 3UI \cos \varphi = 3 \cdot 100 \cdot 2 \cdot \cos 0^\circ = 600 \text{ W}$
 $Q = 3UI \sin \varphi = 3 \cdot 100 \cdot 2 \cdot \sin 0^\circ = 0 \text{ VAR}$

b) $\bar{Z}_0 = \bar{Z}_1 = \bar{Z}_2 = 20 + 20j \Omega = 20\sqrt{2} \angle 45^\circ \Omega$

$\bar{I}_0 = \frac{\bar{U}_0}{\bar{Z}} = \frac{100 \angle 0^\circ}{20\sqrt{2} \angle 45^\circ} = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ \approx 3,54 \angle -45^\circ \text{ A}$

$\bar{I}_1 = \frac{\bar{U}_1}{\bar{Z}} = \frac{100 \angle -120^\circ}{20\sqrt{2} \angle 45^\circ} = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle -165^\circ \approx 3,54 \angle -165^\circ \text{ A}$

$\bar{I}_2 = \frac{\bar{U}_2}{\bar{Z}} = \frac{100 \angle 120^\circ}{20\sqrt{2} \angle 45^\circ} = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle 75^\circ \approx 3,54 \angle 75^\circ \text{ A}$

$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \varphi_u = 0 = 0 = 0$
 $Q = \varphi_u - \varphi_{i1} = -120^\circ - (-120^\circ) = 0$
 $\varphi_u = \varphi_u - \varphi_{i2} = 120^\circ - 120^\circ = 0$
 $\Rightarrow R = 20 \Omega$
 $X_L = 20 \Omega$
 $(\bar{Z} = R + jX_L)$