

fázové proudy:

$$\vec{I}_{UV} = \frac{U_{UV}}{Z_U}$$

$$\vec{I}_{VW} = \frac{U_{VW}}{Z_V}$$

$$\vec{I}_{WU} = \frac{U_{WU}}{Z_W}$$

síťové proudy (z 1. Kirchhoffova zákona pro uzly U, V, W)

1. k. z.: U:  $-\vec{I}_U - \vec{I}_{UV} + \vec{I}_{VU} = 0 \Rightarrow \vec{I}_U = \vec{I}_{VU} - \vec{I}_{UV}$

1. k. z.: V:  $-\vec{I}_V - \vec{I}_{VW} + \vec{I}_{WV} = 0 \Rightarrow \vec{I}_V = \vec{I}_{WV} - \vec{I}_{VW}$

1. k. z.: W:  $-\vec{I}_W - \vec{I}_{WU} + \vec{I}_{UW} = 0 \Rightarrow \vec{I}_W = \vec{I}_{UW} - \vec{I}_{WU}$

o) fázové proudy:

$$\vec{I}_{UV} = \frac{U_{UV}}{Z_U} = \frac{230\sqrt{3} \angle 30^\circ}{100 \angle -90^\circ} = \frac{400 \angle 30^\circ}{100 \angle -90^\circ} = 4 \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$\vec{I}_{VW} = \frac{U_{VW}}{Z_V} = \frac{230\sqrt{3} \angle -90^\circ}{100 \angle -90^\circ} = \frac{400 \angle -90^\circ}{100 \angle -90^\circ} = 4 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\vec{I}_{WU} = \frac{U_{WU}}{Z_W} = \frac{230\sqrt{3} \angle 150^\circ}{100 \angle -90^\circ} = \frac{400 \angle 150^\circ}{100 \angle -90^\circ} = 4 \angle 240^\circ = 4 \angle -120^\circ \text{ A}$$

proudy jsou souměrné!

síťové proudy

$$\vec{I}_U = \vec{I}_{VU} - \vec{I}_{UV} = 4 \angle 120^\circ - 4 \angle -120^\circ = 4 \left( -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j \right) - 4 \left( -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j \right) =$$

$$= -2 + 2\sqrt{3}j + 2 + 2\sqrt{3}j = 4\sqrt{3}j = 6,9j = 6,9 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$\vec{I}_V = \vec{I}_{WV} - \vec{I}_{VW} = 4 \angle 0^\circ - 4 \angle 120^\circ = 4 - 4 \left( -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j \right) = 4 + 2 - 2\sqrt{3}j = 6 - 2\sqrt{3}j =$$


$$= 4 \left( \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j \right) = 4 \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \angle \arctan \frac{-\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3} \angle -30^\circ \text{ A} = 6,9 \angle -30^\circ \text{ A}$$

$$\vec{I}_W = \vec{I}_{UW} - \vec{I}_{WU} = 4 \angle -120^\circ - 4 = 4 \left( -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j \right) - 4 = 4 \left( -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j - 1 \right) = 4 \left( -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j \right) =$$

$$= 4 \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \angle \arctan \frac{(-\sqrt{3})}{(-3)} = 4\sqrt{3} \angle -150^\circ \text{ A} = 6,9 \angle -150^\circ \text{ A}$$


Plati:  $\vec{I}_U + \vec{I}_V + \vec{I}_W = 0$  (1. k. z. pro uzly 0)

Fázorový diagram

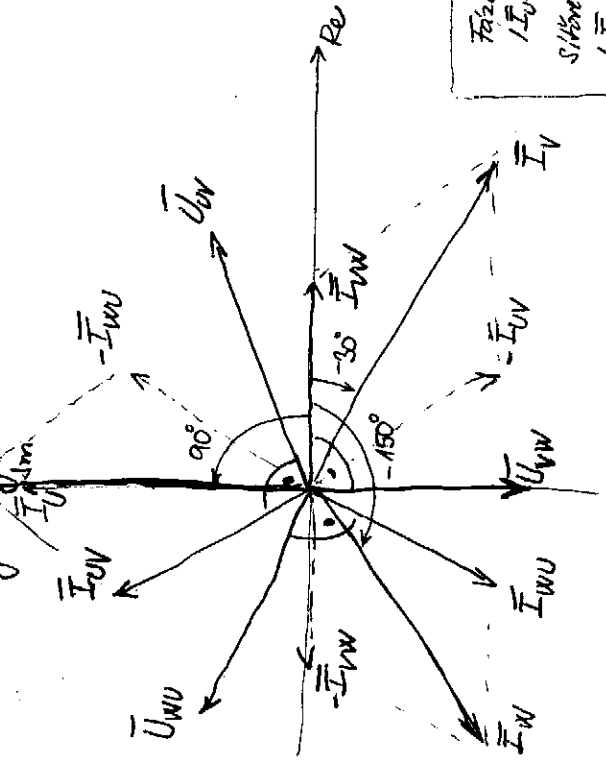

Fázové proudy  
 $|\vec{I}_U| = |\vec{I}_V| = |\vec{I}_W| = I_A$   
 Síťové proudy  
 $|\vec{I}_U| = |\vec{I}_V| = |\vec{I}_W| = I_{\text{síť}} = 4\sqrt{3} \text{ A}$

Fázorový diagram (napětí)

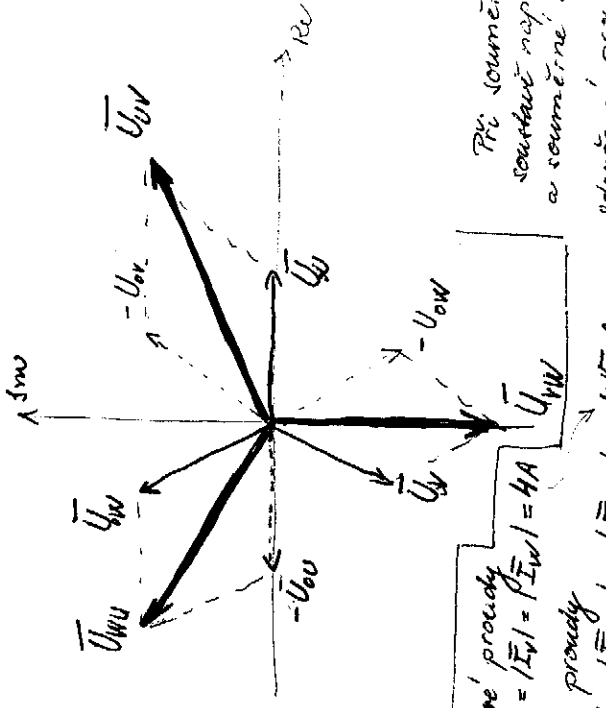

Pro souměrné soustavě napětí a souměrné síťové soustavě proudů