

Příklad 3 - potencionální

b) fázové proudy (ve fázích spotřebiče sepeřiného cto Δ)

$$\bar{I}_{UN} = \frac{\bar{U}_{UN}}{\bar{Z}_U} = \frac{400 \angle 30^\circ}{100 \angle -90^\circ} = 4 \angle 120^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_{VN} = \frac{\bar{U}_{VN}}{\bar{Z}_V} = \frac{400 \angle 90^\circ}{100} = 4 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_{WN} = \frac{\bar{U}_{WN}}{\bar{Z}_W} = \frac{400 \angle 150^\circ}{100 \angle 90^\circ} = 4 \angle 60^\circ \text{ A}$$

síťové proudy (ve fázových vodičích)

$$\bar{I}_U = \bar{I}_{UN} - \bar{I}_{WU} = 4 \angle 120^\circ - 4 \angle 60^\circ = 4 \left(\frac{1}{2} + \frac{j\sqrt{3}}{2} \right) - 4 \left(\frac{1}{2} + \frac{j\sqrt{3}}{2} \right) = 4 \left(-\frac{1}{2} + \frac{j\sqrt{3}}{2} \right) - 4 \left(\frac{1}{2} - \frac{j\sqrt{3}}{2} \right) = 4 \cdot (-1) = -4 = 4 \angle 180^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_V = \bar{I}_{VN} - \bar{I}_{UV} = 4 \angle -90^\circ - 4 \angle 120^\circ = -4j - 4 \left(-\frac{1}{2} + \frac{j\sqrt{3}}{2} \right) = -4j + 2 - 2j\sqrt{3} = 2 - j2(2 + \sqrt{3}) = 7,68 \angle -75^\circ \text{ A}$$

$$\bar{I}_W = \bar{I}_{WN} - \bar{I}_{VW} = 4 \angle 60^\circ - 4 \angle -90^\circ = 4 \left(\frac{1}{2} + \frac{j\sqrt{3}}{2} \right) - (-4j) = 4 \cdot \frac{1}{2} + 2j\sqrt{3} + 4j = 2 + j2(2 + \sqrt{3}) = 7,68 \angle 75^\circ \text{ A}$$

1. Kirchhoffův zákon pro uzel O (střed Y): $\bar{I}_U + \bar{I}_V + \bar{I}_W = 0$

$$-4 + 2 - j2(2 + \sqrt{3}) + 2 + j2(2 + \sqrt{3}) = -4 + 2 + 2 = 0$$

Fázorový diagram:

