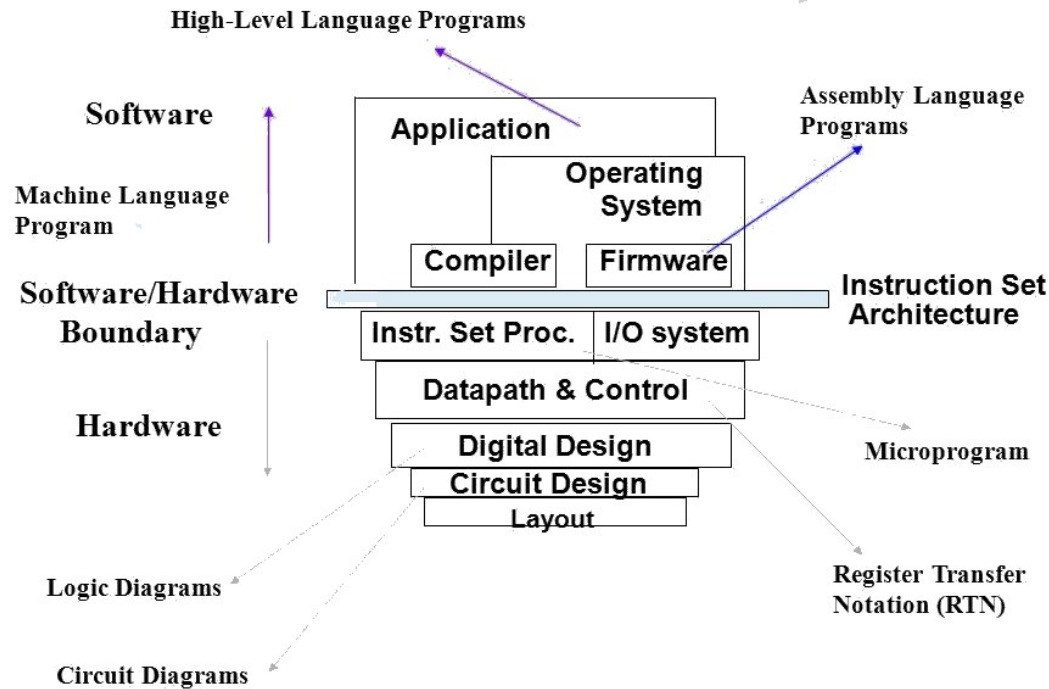


# Architektury číslicových systémů

- zabývá se HW (s přesahem do SW) konstrukčními prvky číslicových systémů na všech úrovních (tranzistory, hradla, funkční bloky, aritmetické operace, sběrnice, řízení, procesory, instrukční sada, ..) jejich popisem (schema, stavový diagram, HDL (jazyky pro popis HW)) a algoritmy pro návrh i realizaci.

- cíle návrhu číslicového systému – maximalizovat rychlost, výpočetní výkon, propustnost, ... , minimalizovat složitost, plochu, spotřebu, ...

- naše oblast zájmu: Circuits design (návrh na úrovni hradel) – Instruction set Architecture (instr.sada)



# Architektury číslicových systémů - Literatura

Tanenbaum, A. S.: Structured Computer Organisation, 4-6th Edition, Prentice Hall 1999-2013

Miloš D. Ercegovac, Tomás Lang, Digital Arithmetic, Morgan Kaufmann Publishers, 2004

Jean-Loup Baer: Microprocessor Architecture: From Simple Pipelines to Chip Multiprocessors, Cambridge University Press, 2009, ISBN 0521769922, 9780521769921





John L. Hennessy, David A. Patterson: Computer Architecture, Fifth Edition: A Quantitative Approach (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design), 2011, ISBN-13: 978-0123838728

Gook, M.: Hardwarová rozhraní, Průvodce programátora, Computer Press 2006

Pluháček A.: Computer Logic Design, skriptum ČVUT 2003

Douša J.: VHDL Language, skriptum ČVUT 2003

    Pluháček, A.: Projektování logiky počítačů, ČVUT Praha, 2000



# Číslicové systémy – Historie

**Abakus (pomůcka)** – starověké Řecko, Řím, Čína

– abakus – destička vkládán kamínků (calculi)

## Mechanické počítačící stroje

– Wilhelm Schickard, 1624: +, -, \*, /

– Pascalina, 1642, vyr.50ks: +,-, pozdeji rozsirena o \*,/



**Děrné štítky** - Joseph Marie, 1801 – tkalcovský stav kde vzorek látky bylo možné měnit změnou děrného štítku (ne přestavbou stroje). tj. první „program“

## Programovatelné stroje

- Charles Babbage, 1833, „analytické stroj“ (mechanický) - první turingovsky úplný stroj

- Konrad Zuse (1934-1941) – reléový počítač Z1,Z2,Z3 (200-2600relé)

**Elektronkové počítače (I.gen)** - ENIAC, 1944 (cca 20000elektronek, 30tun, 63m<sup>2</sup>, 150kW)



**Tranzistorové počítače (II.gen)** – 1951-1965 – počátek oper.systémů, assembleru a prog.jazyků (cobol, fortran, algol)

**Integrované obvody (III.generace)** – 1965-1980 – počátek multitaskingu, první minipočítače (předtím mainframy (sálové počítače))

**Procesory (IV.generace)** – od.r.1981 – rozvoj sítí (internet), mutiprocessorové systémy

## Budoucnost (?)

Moorův zákon. Rychlost, spotřeba, cena.

  

## Logické (digitální) obvody

- obvod pracuje s diskrétními stavy (vs.analogový), je tvořen log.členy(hradly). (rozhodovací úroveň, napět'ové úrovně 0/1 In/Out)
- analogový - (+) rychlost, (-) přesnost, opakovatelnost, specializovanost) vs digitální - (+) opakovatelnost, univerzálnost
- kombinační (výstup fci vstupu) vs. Sekvenční (vnitřní stav) - Mealyho ( $Y=f(X,Z)$ ), Moorův ( $Y=f(Z)$ )
- asynchronní vs synchronní – úroňové, hranové
- popis log.obvodu - výraz (logická funkce) , tabulka, Karnoughova mapa (K-mapa), log.obvod (schéma), diagram, program (HDL - Verilog, VHDL)
- Boolovská algebra – operátory a pravidla
- Základní log.fce (hradla) – NOT, AND/NAND, OR/NOR, XOR
- Základní Paměťové členy – Klopné obvody – RS, D, JK,
- Další stavební prvky – Buffery, drivery, registry, paměti, Dekodéry, Multiplexery, čítače
- Programovatelné log.obvody (PLD) – PAL/GAL, CPLD, FPGA
- procesory, mikrokontrolery
- ASIC (zákaznické obvody – plně, polozákaznické)
- technologie – bipolární (e.g. TTL, IIL, ECL) , unipolární (PMOS, NMOS, CMOS)
- charakteristiky technologie – zpoždění(=rychlost), spotřeba, fanin (počet vstupů), fanout (počet připojitelných vstupů k výstupu), šumová odolnost, napájení, operační teplota, ...

## Zobrazení čísel, aritmetika

- počítačová aritmetika – implementace aritmetických operací a funkcí – algoritmy pro HW i SW, kterou souvisí se zobr.číslem (přesnost, přetečení)

### Zápis čísel

nejstarší 1:1 – zápis čísel počtem symbolů (6 mamutů = 6 kaménků), vytváření skupin po 5 nebo po 10

římský číselný systém – 1,5,10,50,100,500,1000 = I,V,X,C,L,D,M – nevhodný pro reprezentaci velkých a des.číslem, a pro aritm.operace

**poziční číselný systém** (poprvé v číně) – hodnota symbolu je dána polohou

smíšený poziční systém – základ není konstanta ale vektor, např. Čas H:M:S

poziční systém s pevným základem – základ R (radix) – typ.dekadická R=10 ( $123 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$ ), **binární** R=2 ( $10 = 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$ )

optimální číselný základ (minimalizace stavů pro uchování informace) = e -> 3

vyvážená (symetrická) trojková číselná soustava – cifry  $\{-1;0;1\}$ , základ R=2, např. -2, -1, 0, 1,2,3,4, .. (dec) =  $\bar{1}0, \bar{1}, 0, 1, 1\bar{1}, 10, 11, ..$

redundantní systém se základem R=4 , cifry  $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ , napr.  $6(\text{dec}) = 1\ 2 = 2\ \bar{2}$

systemy se záporným základem, systemy se zlomkovými základy, iracionální základy, základy s komplexním číslem,...

---

„Ahhh, what an awful dream. Ones and zeroes everywhere...[shudder] and I thought I saw a two.“ – Bender

„It was just a dream, Bender. There's no such thing as two“ – Fry

(Futurama)

## Booleovská algebra

$\neg x, \sim x, \bar{x}$  = negace, inverze ( $\sim 0=1, \sim 1=0$ )

$x \cdot y, x \& y$  = log.součin, and ( $0 \& 0=0, 0 \& 1=0, 1 \& 0=0, 1 \& 1=1$ )

$x + y, x | y$  = log.součet, or ( $0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=1$ )

komutativita:  $x + y = y + x, x \cdot y = y \cdot x$

distributivita:  $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z), x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$

neutralita 0/1:  $x + 0 = x, x \cdot 1 = x$

komplementarita:  $x + \sim x = 1, x \cdot \sim x = 0$

(!pozor,  $+ \cdot$  je jen symbol log.fcí OR a AND, není to aritmetické  $+ \cdot$  )

- asociativita:  $x + (y + z) = (x + y) + z, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$

- absorpce:  $x + (x \cdot y) = x, x \cdot (x + y) = x$

- agresivita nuly, jedničky:  $x \cdot 0 = 0, x + 1 = 1$

- idempotence:  $x + x = x, x \cdot x = x$

- absorpce negace:  $x + (\sim x \cdot y) = x + y, x \cdot (\sim x + y) = x \cdot y$

- dvojitá negace:  $\sim(\sim x) = x$

- komplementarita 0/1:  $\sim 0=1, \sim 1=0$


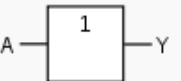

- DeMorganovy zákony:  $\sim x \cdot \sim y = \sim(x + y), \sim x + \sim y = \sim(x \cdot y)$




- DeMorganovy zákony:  $x \cdot y = \sim(\sim x + \sim y), x + y = \sim(\sim x \cdot \sim y)$









## Základní logické funkce (hradla)

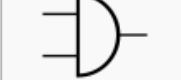

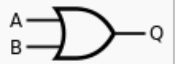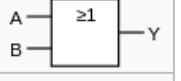
Opakovač, Repeater, Driver, Budič	AND, log.součin, konjunkce	OR, log.součet, disjunkce
NOT, Invertor, Negace	NAND, negovaný log.součin	XOR, exkluzivní log.součet

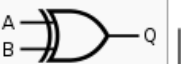
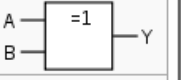

Funkce		$Y = A$							
Značení		Pravdivostní tabulka							
norma	symbol								
ANSI/MIL		<table border="1"> <tr> <th><math>X(A)</math></th> <th><math>Y</math></th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>		$X(A)$	$Y$	0	0	1	1
$X(A)$	$Y$								
0	0								
1	1								
IEC									
DIN									

Funkce		$Y = A \cdot B$		
Značení		Pravdivostní tabulka		
norma	symbol	$X_1(A)$	$X_2(B)$	$Y$
ANSI/MIL		0	0	0
IEC		0	1	0
DIN		1	0	0
		1	1	1


Funkce		$Y = A + B$		
Značení		Pravdivostní tabulka		
norma	symbol	$X_1(A)$	$X_2(B)$	$Y$
ANSI/MIL		0	0	0
IEC		0	1	1
DIN		1	0	1
		1	1	1

Funkce		$Y = \bar{A}$							
Značení		Pravdivostní tabulka							
norma	symbol								
ANSI/MIL		<table border="1"> <tr> <th><math>X(A)</math></th> <th><math>Y</math></th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>		$X(A)$	$Y$	0	1	1	0
$X(A)$	$Y$								
0	1								
1	0								
IEC									
DIN									

Funkce		$Y = \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$		
Značení		Pravdivostní tabulka		
norma	symbol	$X_1(A)$	$X_2(B)$	$Y$
ANSI/MIL		0	0	1
IEC		0	1	1
DIN		1	0	1
		1	1	0

Funkce		$Y = A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$		
Značení		Pravdivostní tabulka		
norma	symbol	$X_1(A)$	$X_2(B)$	$Y$
ANSI/MIL		0	0	0
IEC		0	1	1
DIN		1	0	1
		1	1	0
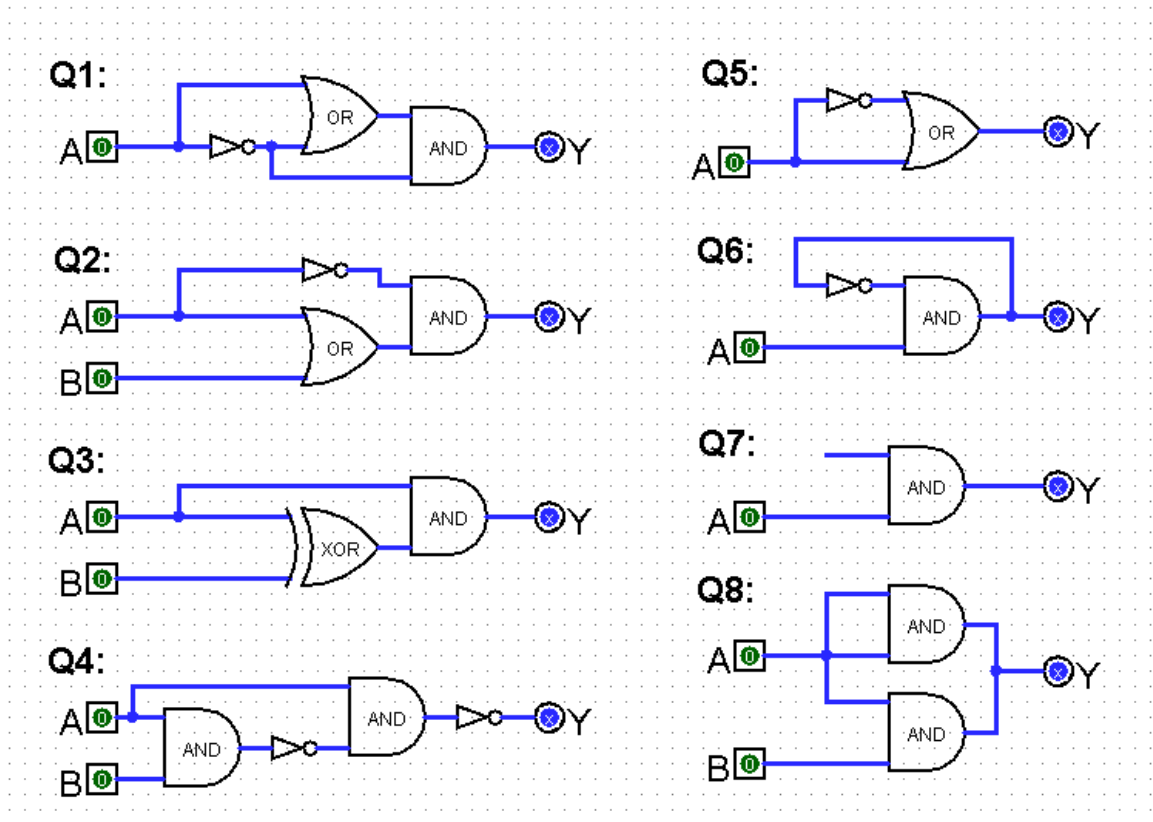
## Příklady (kresleno v programu logisim)



Q1,Q2,Q3,Q4: kdy je Y=1? (Q1: A=0; Q2: AB=01; Q3: AB=10; Q4: AB=00/01/11)

Q5: Y=?, platí stále? Pozor na přechodový jev → hazard (glitch)

Q6: Y=?. Pozor! kmitá pro A=1.

Q7: Y=?. Pozor! nedefinovaný vstup.

Q8: Y=?. Pozor! zkrat na výstupu



## Zobrazení celých čísel (v binární poziční soustavě)

**Kladná čísla** – 1Byte – bit7..bit0, 0-255 ( $2^8$ ), 2Byte 0-65535 ( $2^{16}$ ), ...

**Znaménková čísla** (1 Byte)

- **Přímý kód** – nejvyšší bit znaménko, 0=+, 1=-, tj. 0X84 = - 4. je třeba testovat znaménko a podle toho sčítat odčítat, dvě nuly
- **Inverzní kód** – kladná čísla přímo, záporná inverzně, tj. -4 = -00000100 = 11111011. stále dvě reprezentace nuly, jen myšlenkový přechod k:
- **Doplňkový kód** - kladná čísla přímo, záporná dvokový doplněk (negace a přičtení 1) tj. -4 = - 00000100 = 11111011 +1 = 11111100  
zobrazení -128 az 127 ... 10000000 ... 11111111 00000000 ... 01111111  
není dvojitá nula, vhodné při binární operace, přímá návaznost čísel -1 0 1 =snadná realizace aritmetiky (odčítání, sčítání)
- **Kód s posunutou nulou**  
dohnutá „pozice“ 0, napr. 0=127. potom -4 = 123, 4=131. výhoda návaznosti, lepší porovnávání (vyšší číslo je vysší), snadné sčítání  
násobení je třeba ošetřit. Používá se pro reprezentaci exponentu pro reálná čísla

## Zobrazení reálných čísel

**Fixní desetinná tečka**

0001.1100 = 1.75 = 28/16

**Exponenciální formát ( IEEE 754 )**

FORMÁT: S Exp Mantisa ... S znaménko čísla (0=kladné, 1=záporné), Mantisa v Přímém kódu, Exponent v kód s posunutou nulou

Normalizovaný tvar Mantisy: 1.xxx „První jedničku (která je tam vždy kromě výsledku 0) vynecháváme.

# Přesnost, přetečení aritmetických operací

Celá čísla - číselný rozsah. Přenos (carry flag). Přetečení (overflow)

Pevná řádová čárka – číselný rozsah.

Pohyblivá řádová čárka – číselný rozsah/číselná osa. Přesnost (sčítání, násobení, zaokrouhlování)

```
a=1e10+1+1+1+1+1+...+1 //? int a, float a
```

```
a=10000*10000*10000*10000*10000; //? int a, float a
```

```
while(1) a+=1; //? int a, float a
```

## Důsledky chybné aritmetiky ...


Protiraketová střela Patriot v r.1991 – nepřesná kalkulace času – odchylka 0.34s/100hod → cca 500m odchylka ( $0.34s * 1600m/s$ ) → mimo dosah nepřátelské rakety -> nezničení, zabití 28 lidí. Při testech krátký (několikahodinový) „up-time“ takže se neprojevovalo.

Exploze rakety Ariane5 v r.1996 – 64bit float byl konvertován do 16 bit integer v modulu navigačního systému (toto spolehlivě pracovalo v Ariane4, ale v Ariane5 byla tato hodnota 5\* větší) → vyjímka mimo rozsah → 37s po vypuštění - exploze → přímá ztráta \$500 000 000 (raketa a náklad), nepřímá \$7 000 000 000 (vývoj)


 
## Aritmeticko-logická jednotka (ALU)

- základní prvek pro provádění aritmetických a logických operací
- podstatný vliv na celkový výkon procesoru
- základem ALU je (často) sčítačka
- vstupy (typ.2), výstup, řízení (control,opcode), status in/out (carry,overflow,zero)





## Sčítačka 1bit


Půlsčítačka (half adder, HA) :  $A+B \rightarrow S, C_{out}$  ( $S=A \text{ xor } B$ ,  $C=A.B$ )

Úplná sčítačka (full adder, FA) :  $A+B+C_{in} \rightarrow S, C_{out}$

A	B	C	$C_{out}$	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

  
 
$$C_{out} = \bar{A}.B.C_{in} + A.\bar{B}.C_{in} + A.B.\bar{C}_{in} + A.B.C_{in} \quad S = \bar{A}.\bar{B}.C_{in} + \bar{A}.B.\bar{C}_{in} + A.\bar{B}.\bar{C}_{in} + A.B.C_{in}$$




alternativně:

$$C_{out} = A.B + A.C + B.C \quad S = \bar{A} (B \text{ xor } C) + A (\overline{B \text{ xor } C})$$

$$C_{out} = A.B + C (A+B)$$


$$C_{out} = A.B + C. (A \text{ xor } B) \quad S = A \text{ xor } B \text{ xor } C$$

 .... posl.radka - full adder z dvou half adderů + OR (viz obr)



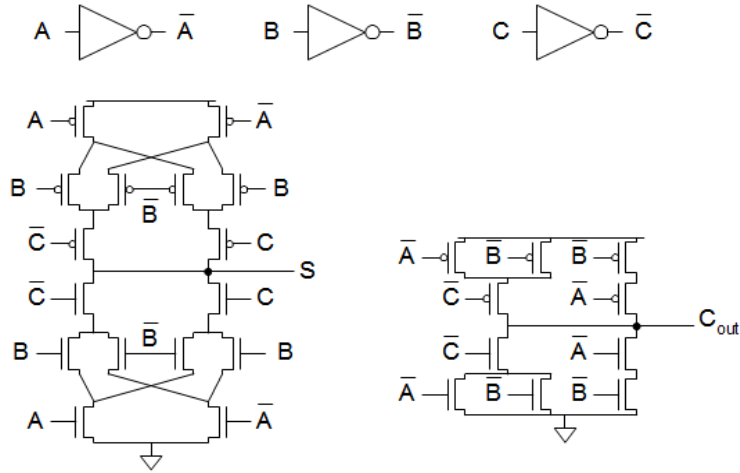
# Sčítačka – technologie (pro představu)

Implementace z rovnic  $S=A \text{ xor } B \text{ xor } C$ ,  $C_{out}=a b + a c + b c$





Součet  $S = abc + (a+b+c) \bar{c}$

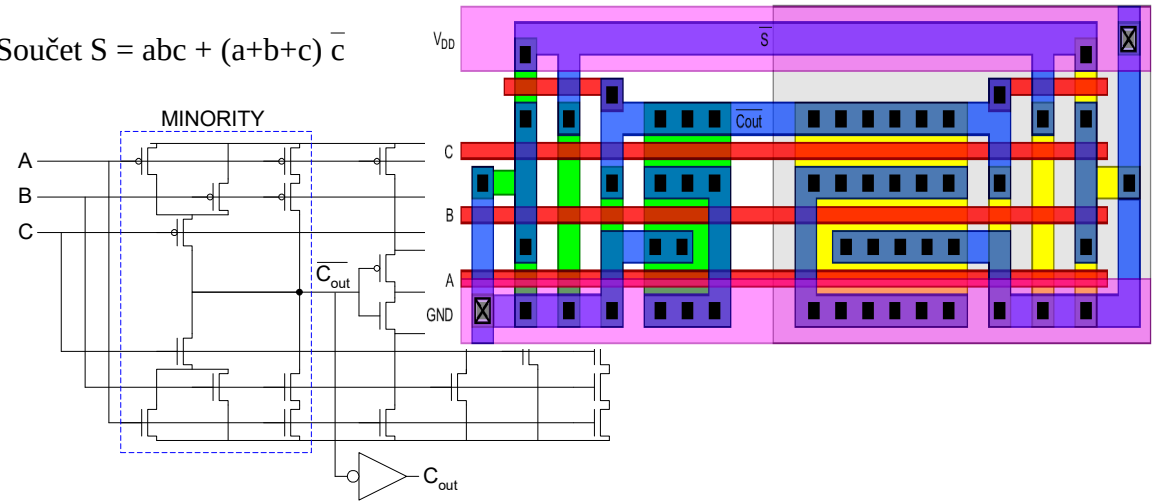



Komplementární tranzistory (rychlejší, ale zabírá více místa)

 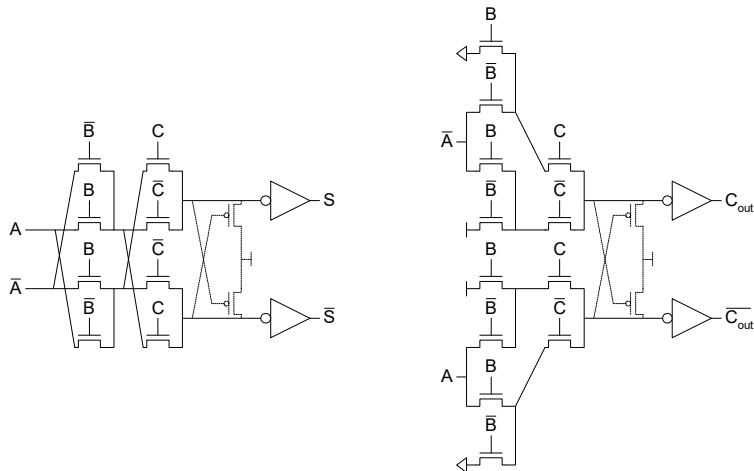Dual-Rail Domino – velmi rychlé, ale velká spotřeba



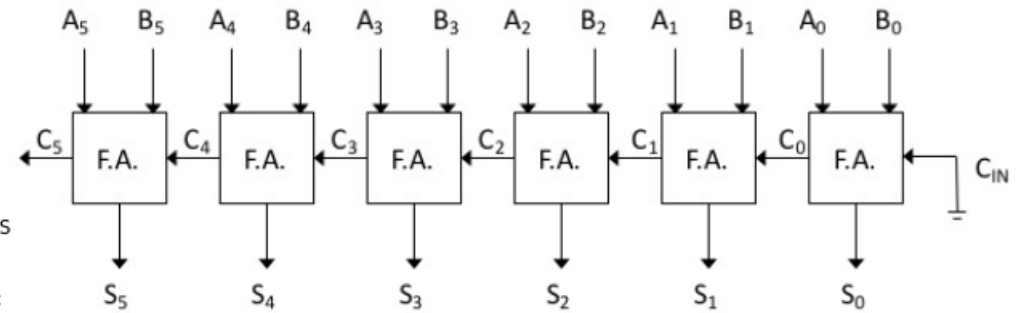
 
## Ripple Carry Adder (RCA) (=Carry Propagate Adder (CPA))

- jednoduché spojení N 1bitových sčítaček
- přenos prochází od nejnižšího řádu k nejvyššímu
- doba součtu je úměrná počtu bitů, tj. nejdelší doba součtu je N
- Zpoždění  $3+(N-1)*2$  (3 výpočet  $C_{out0}$  + 2 přenos carry v dalších)


  
### Urychlení („technologické“)

Kritickou cestu lze urychlit využitím invertovaných signálů u suchých sčítaček



### Přenos Carry (je fce A,B)

Generace:  $C_{out}=1$  nezávisle na  $C_{in}$ :  $G = A.B$  (tj.  $A=B=1$ )

Propouštění/propagace:  $C_{out}=C_{in}$ :  $P = A \text{ xor } B$

Anihilace(kill):  $C_{out}=0$  nezávisle na  $C_{in}$ :  $K = \sim A.\sim B$  (tj.  $A=B=0$ )


### Podmínkové/příznakové signály (Flagy)

Carry =  $C_k$

Overflow =  $C_k \text{ xor } C_{k-1}$

Negative =  $S_{k-1}$

Zero =  $S_0.S_1.S_2....S_{k-1}$

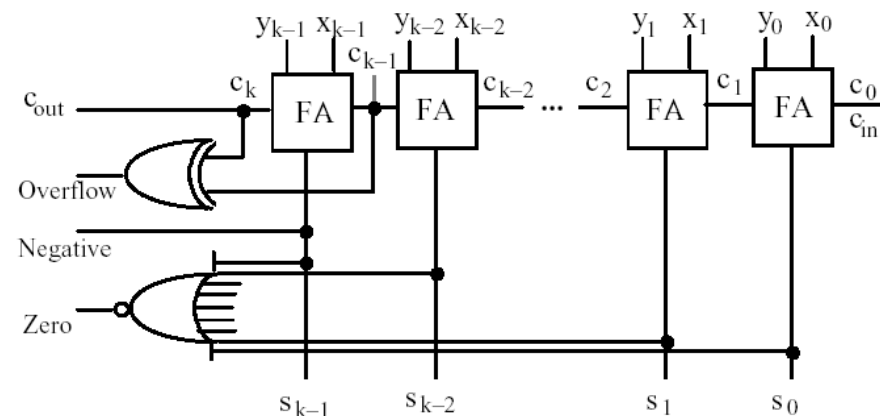

## Paralelní asynchronní sumátor

- Základní myšlenka - doba součtu sčítačky se sériově probíhajícím přenosem (RCA) nemusí vždy odpovídat nejhoršímu případu.

- Doplnění obvodů pro indikaci dokončení operace součtu


- Doba součtu je proměnná a závisí na operandech

- Kdy? Je-li generace nebo anihilace

- tj.  $a_i=b_i=1$  nebo  $a_i=b_i=0$

- výskytem se sumátor „rozpadá“ na větší počet samostatně pracujících částí

 Příklad: (výška žlutých polí vyjadřuje zpoždění)




### Odhad průměrné doby výpočtu

$P(\text{generace})=0.25$ ,  $P(\text{anihilace})=0.25$ ,  $P(\text{průchodu,propagace})=0.5$

Lze po té určit že střední délka nejdelšího přenosu je  $L=\log_2(1.25 N)$  ( $N$ =délka sčítačky) (např.  $N=32b \rightarrow L=5.32b$ )

Tento konec je třeba detekovat

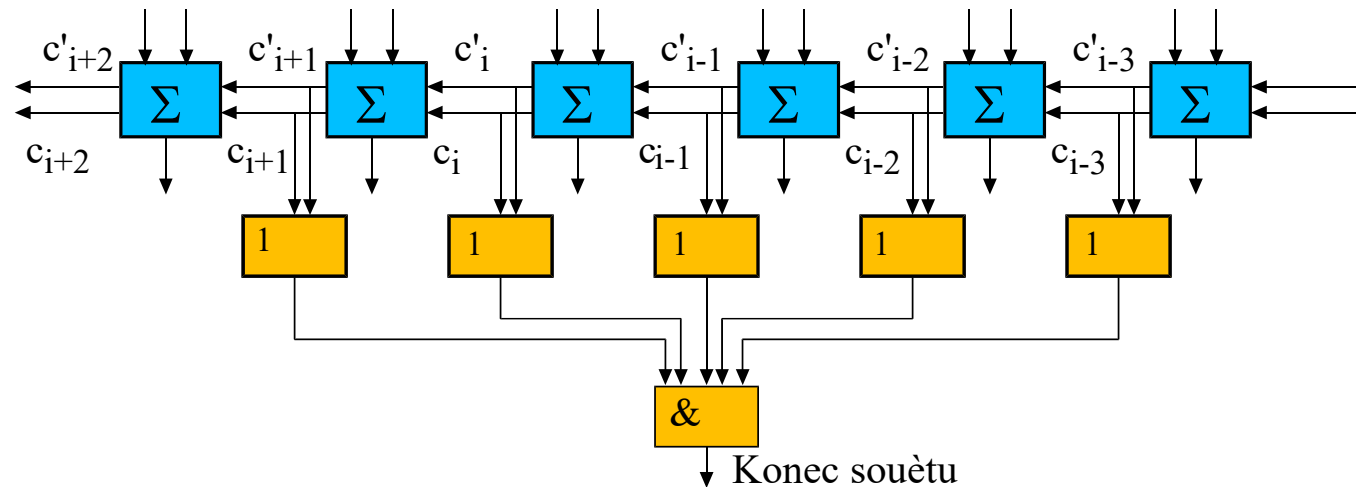

## Sčítačka s Carry Lookahead (“predikcí” přenosu) (CLA)

- Fci sčítačky, resp. fci přenosu (carry) můžeme teoreticky rozvinout do libovolné úrovně jako dvouúrovňovou fci -  $C_i = f(A_i, B_i, A_{i-1}, B_{i-1}, \dots, A_0, B_0, C_0)$
- Zavedeme  $C_{i+1} = G_i + C_i \cdot P_i$  (fce  $G$  .. přenos generován,  $P$  – přenos propuštěn jsme definovali již dříve a je fci  $A, B$ ), pak např.

$$C_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

$$C_2 = g_1 + p_1 \cdot c_1 = g_1 + p_1 \cdot g_0 + p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

$$C_3 = g_2 + p_2 \cdot c_2 = g_2 + p_2 \cdot g_1 + p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$



$$C_4 = g_3 + p_3 \cdot c_3 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$

(tedy  $C_4$  je funkcí  $a_0$ - $a_3, b_0$ - $b_3$  a  $c_0$ )

Tedy (v příkladu) predikujeme (vypočítáváme) všechny přechy přenosy pro 4 bitovou sčítačku

Pokud tento obvod přidáme ke sčítačce

- nemusíme genrovat přenosy (zjednodušení vlastní sčítačky)
- výsledná fce je složitější (tj. větší cena, spotřeba(?-absolutni/relativni) )
- všechny přenosy jsou „okamžitě“ (se zpožděním 1+2 (zpoždění 1 za generaci  $P_i, G_i$  + zpoždění za generaci  $C_i$ ) ) známé, tj. Výpočet Carry proběhne za  $O(3)$
- další zpoždění 2 (někdy 3) za propagaci Carry do sumací – tj. Výpočet  $O(5)$
- pro širší vstupy je dle omezení technologie (fanin) je nutno přidat další vrstvu (zpoždění +1)
- typická šířka carry lookahead je 4 bity

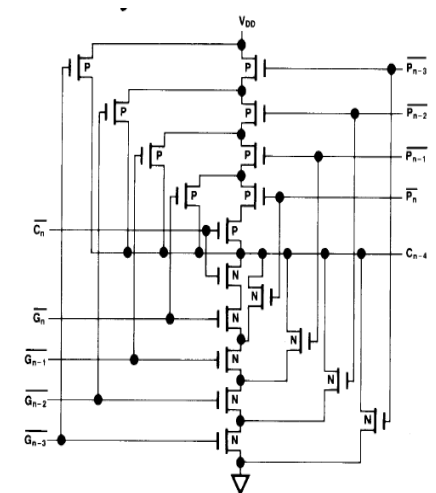 



### Serializace Carry LookAhead (L za sebou jdoucích urovní Carry lookahead)




- zpoždění  $1+2L+2$  (1 generace  $P_i, G_i$  + 2 propagace carry zkrz jeden Lookahead + 2 propagace carry do sumaci)
- pro 16bit sčítačku se (čtyřmi) 4bitovými look ahead (tj.  $L=16b/4b=4$ ) =  $1+2*4+2 = 11$

### Stromová struktura Carry LookAhead (T – úrovní stromu)

- pro dvouúrovňovou strukturu (viz obr): (lookahead obvod upravíme tak ze ještě generuje výstupy G a P pro skupinu)
- zpoždění  $1 + 4 + 4$  (1 generaci  $P_i, G_i$ , 4 propracace carry pres dve vrstvy + 4 propagace carry do sumaci pres dve vrstvy) = 9

(jestliže lookahead obvod negeneruje pomocne signaly G a P pro další vrstvu pak ještě +2)

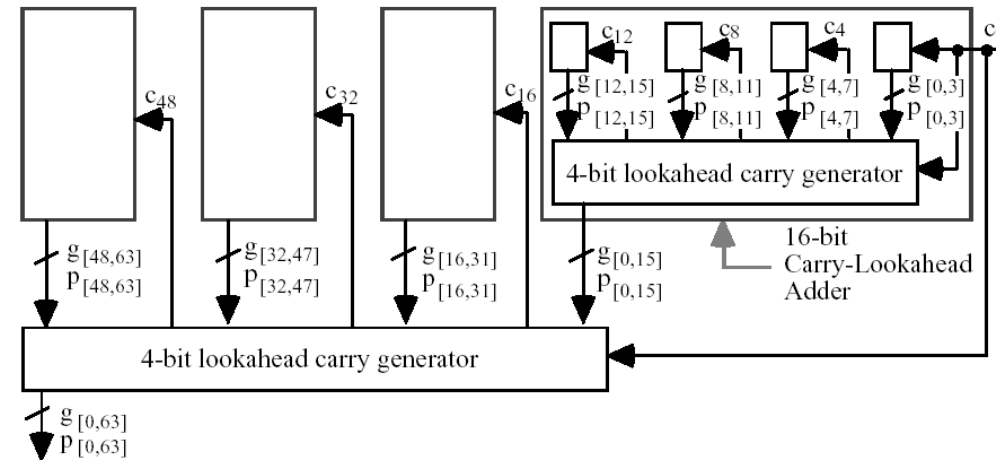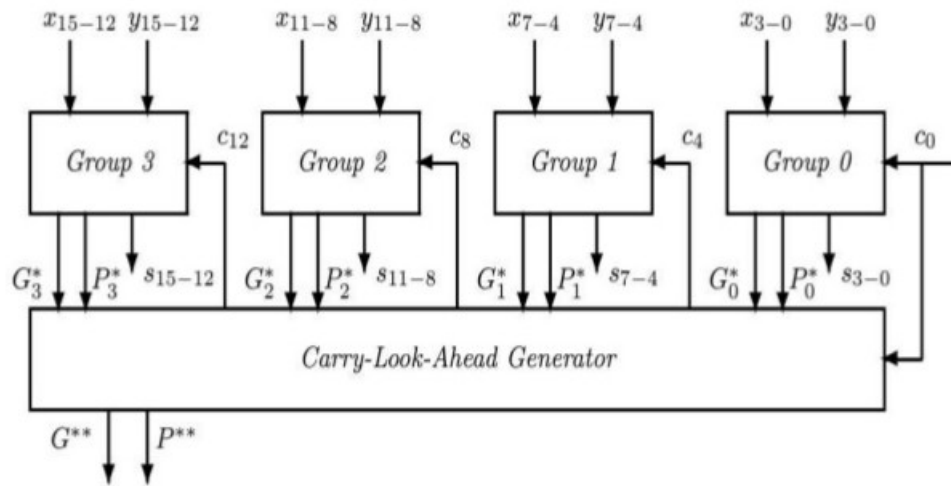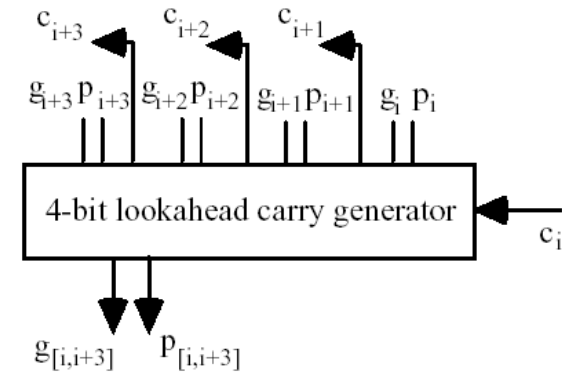
Rychlost  $O(\log N)$ . Plocha  $O(N \cdot \log N)$ .


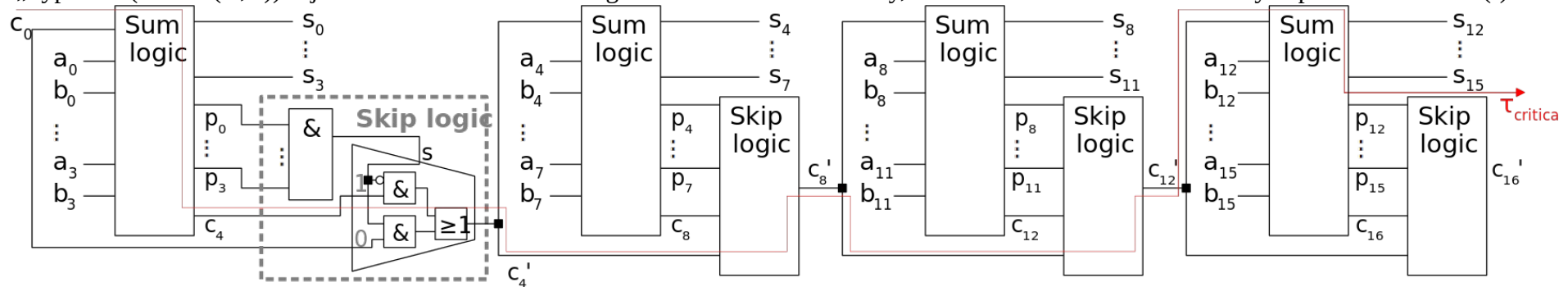
## Carry-skip adder (CSA) (=Carry Bypass Adder)

Sčítačku rozdělujeme na jednotlivé bloky ve kterých zjišťujeme dochází-li k propagaci a nebo je C vypočítán, tj. dva možné případy:


- propagace ( $C_{out}=C_{in}$ ) – jestli dojde k propagaci lze zjistit na zaklade  $a_i, b_i$  – tj. s konstantním malým zpožděním po příchodu  $C_{in}$
- „výpočet“ ( $C_{out}=f(A,B)$ ) - tj. někde v bloku dochází ke generaci nebo anihilaci carry, ale neřešíme kde – ale víme že výstupní  $C_{out}$  nezávisí(!) na  $C_{in}$



Kritická (nejpomalejší cesta) výpočtu pro bloky stejné velikosti  $n$  – v prvním bloku je  $C$  vypočítáván (čas  $nT$ ), v dalších přeskakován ( $m \cdot 1T$ ) (pokud by byl vypočítáván tak je již  $nT$  znám) + v posledním bloku je ještě třeba počkat na výpočet sumace jenž je závislý na  $C_{in}$  (čas  $nT$ ) - Velikost bloků nemusí být stejná (naopak to vede k lepším výsledkům – ideálně nejkratší první a poslední sčítačka, uprostřed největší)


(první bloky jsou malé kvůli rychlému výpočtu carry, postupně se mohou bloky o 1 zvětšovat protože i bypass má zpoždění, uprostřed se bloky zase zmenší kvůli výpočtu z došlého carry, aby se na výsledek nečekalo než se přepočte dlouhý blok)

 I tento typ sčítačky lze stavět stromově (tj. Carry skip logic přes Carry skip logic)



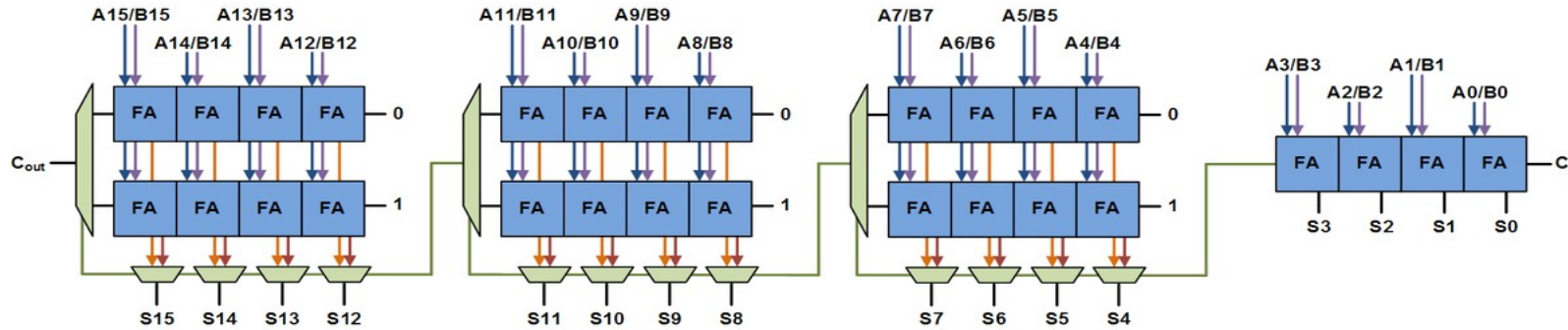
## Carry-Select Adder (CSA)

- vypočítává n-bitové součty pro oba možné přenosy – po příchodu přenosu z předchozího bloku už se provede jen výběr správného výsledku



- pro optimální rozložení je výpočetní složitost  $O(\sqrt{N})$ . Plocha  $O(n)$ .

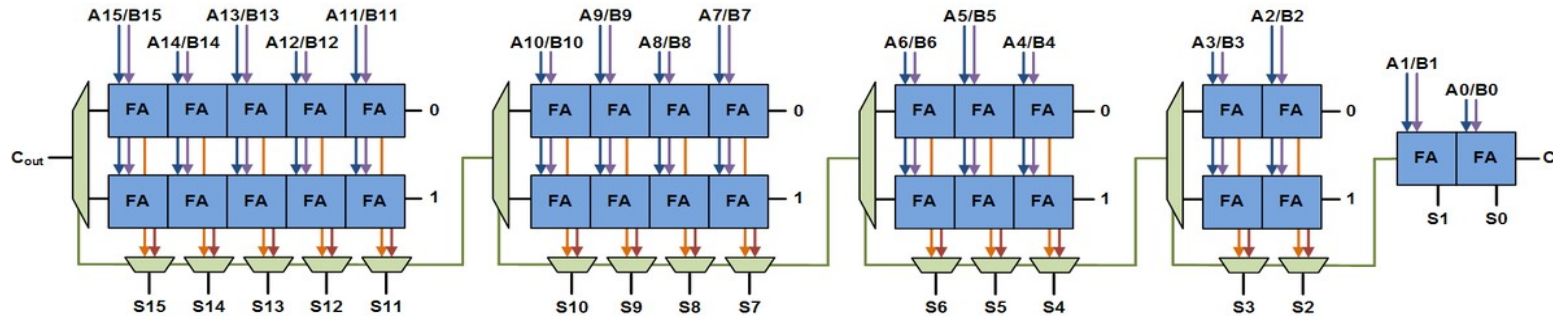- Velikost bloků nemusí být stejná (naopak to vede k lepším výsledkům):



## Carry-Inc Adder (CIA)


- obdobný princip. Ale místo výpočtu obou výsledků a výběru přes multiplexer je informace kódována jednodušeji (G,P signály) a konečný výběr je dělán fcí XOR, tedy kritická cesta je rychlejší a (díky absenci multiplexerů) je potřeba cca polovina hradel.

## Další Sčítačky


Lingovy sčítačky (faktorizace Carry lookahead – vyšší rychlost, uniformí zatížení fann/fanout)

Optimalizace dle počtu log.úrovní, větvení (fanin/out), počtu spojů – Sklansky, Brent-Kung, Koge-Stone.

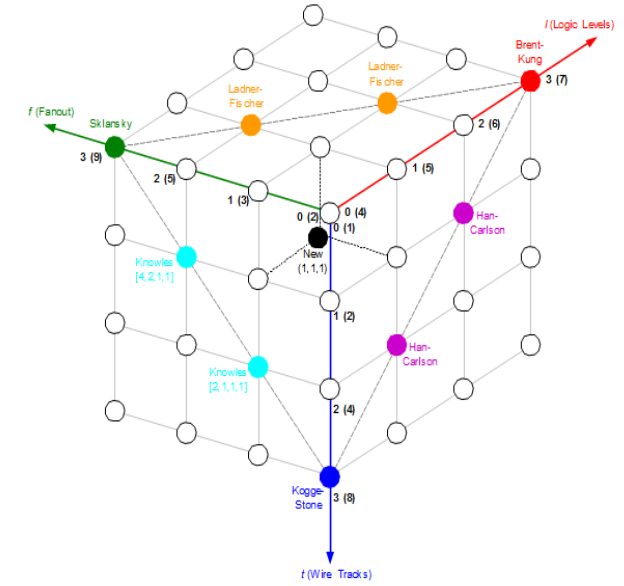Dále mezi nimi: Knowles, Han-Carlson, Ladner-Fisher



Architektura	Klasifikace	# Logických úrovní	Max # větvení	Spoje	# Buněk
Carry-Ripple		$N-1$	1	1	$N$
Carry-Skip $n=4$		$N/4 + 5$	2	1	$1.25N$
Carry-Inc. $n=4$		$N/4 + 2$	4	1	$2N$
Brent-Kung	$(L-1, 0, 0)$	$2\log_2 N - 1$	2	1	$2N$
Sklansky	$(0, L-1, 0)$	$\log_2 N$	$N/2 + 1$	1	$0.5 N \log_2 N$
Kogge-Stone	$(0, 0, L-1)$	$\log_2 N$	2	$N/2$	$N \log_2 N$

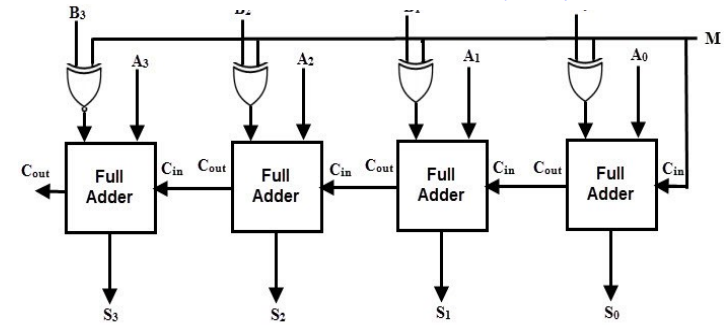


## Odčítačka (subtractor)

Sečítáme A a -B, tj. (uděláme dvojkový doplněk B)  $A + \sim B + 1$ , kde +1 můžeme nahradit vstupním Carry=1

 
## Sériová sčítačka (serial adder)

A,B přichází sériově (v taktu hodin), odebíráme S, sečítáme čísla libovolné délky.

Časová složitost  $O(N)$ , velikost  $O(1)$ .



		P.S.	N.S.	
A	B	Cin	Cout	S
0	0	X:0	X:0	0
0	0	Y:1	X:0	1
0	1	X:0	X:0	1
0	1	Y:1	Y:1	0
1	0	X:0	X:0	1
1	0	Y:1	Y:1	0
1	1	X:0	Y:1	0
1	1	Y:1	Y:1	1



 


# Čítače (Counters)

- nejsou sčítačky(!), slouží např. pro počítání cyklů 0..N
- Jako čítač LZE použít sčítačku ale občas zbytečně náročné
- asynchronní (nejstejný clock), synchronní

 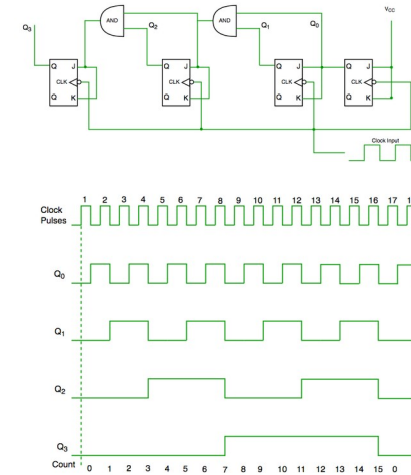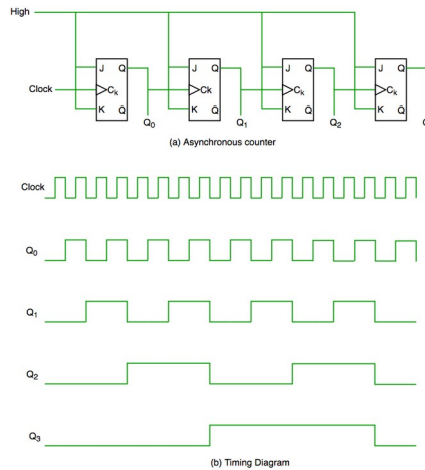
## Straight Ring Counter (Overbeck Counter)

- používá do kruhu spojený posuvný registr kde cirkuluje jedna jednička. Nevýhoda je nutnost přednastavení jedničky po resetu


 
## Twisted Ring Counter (Johnson Counter) (Mobius Counter)

- do kruhu spojený registr s invertovaným přenosem mezi nejvyšším a nejnižším bitem



Straight ring/Overbeck counter					Twisted ring/Johnson counter				
State	Q0	Q1	Q2	Q3	State	Q0	Q1	Q2	Q3
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
2	0	0	1	0	2	1	1	0	0
3	0	0	0	1	3	1	1	1	0
0	1	0	0	0	4	1	1	1	1
1	0	1	0	0	5	0	1	1	1
2	0	0	1	0	6	0	0	1	1
3	0	0	0	1	7	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

