

# Úvod do počítačových architektur

T.Mainzer


## Úvod

- analogový vs digitální počítač
- analogový - (+) rychlost, (-) přesnost, opakovatelnost, specializovanost
- digitální - (+) opakovatelnost, univerzálnost

## Kombinační logické (digitální) obvody

- 0/1
- výstup je fci vstupu, tj. bez paměti (vs. sekvenční obvody – s pamětí)
- závislost vstupu a výstupu lze popsat
  - - výraz (logická funkce)
  - - tabulka
  - - Karnaughova mapa (K-mapa)
  - - log.obvod
  - - (schéma, diagram, program (Verilog, VHDL))
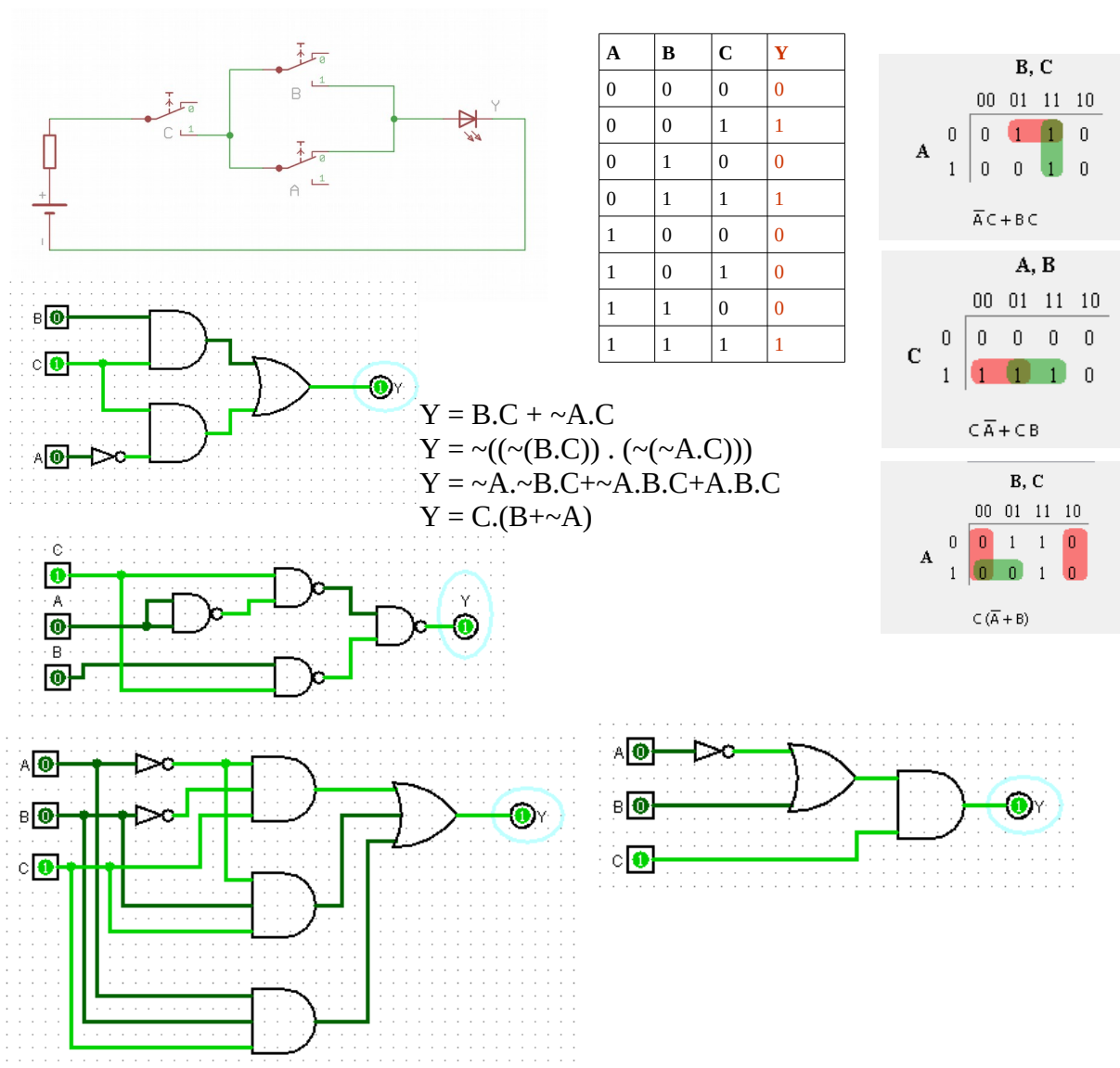
## Příklad1 (vše popisuje jednu fci) – je vzájemně převoditelné



## Booleovská algebra

$\neg x, \sim x, \bar{x}$  = negace, inverze ( $\sim 0=1, \sim 1=0$ )

$x.y, x \& y$  = log.součin, and ( $0 \& 0=0, 0 \& 1=0, 1 \& 0=0, 1 \& 1=1$ )

$x+y, x|y$  = log.součet, or ( $0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=1$ )

komutativita:  $x + y = y + x, x.y = y.x$

distributivita:  $x + (y.z) = (x+y) . (x+z), x . (y+z) = (x.y) + (x.z)$

neutralita 0/1:  $x+0 = x, x.1 = x$

komplementarita:  $x + \sim x = 1, x.\sim x = 0$

(!pozor,  $+$  a  $.$  je jen symbol log.fcí OR a AND, není to aritmetické  $+$  a  $*$  )

- asociativita:  $x + (y+z) = (x + y) + z, x.(y.z) = (x.y).z$

- absorpce:  $x + (x.y) = x, x.(x+y) = x$

- agresivita nuly,jedničky:  $x.0 = 0, x+1 = 1$

- idempotence:  $x+x = x, x.x = x$

- absorce negace:  $x+(\sim x.y) = x+y, x.(\sim x+y) = x.y$

- dvojitá negace:  $\sim(\sim x) = x$




- komplementarita 0/1:  $\sim 0=1, \sim 1=0$

- DeMorganovy zákony:  $\sim x.\sim y = \sim(x+y), \sim x+\sim y = \sim(x.y)$

- DeMorganovy zákony:  $x.y = \sim(\sim x+\sim y), x+y = \sim(\sim x.\sim y)$


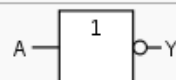

## Základní logické funkce (hradla)

### Opakovač, Repeater

Funkce	Y = A	
Značení		Pravdivostní tabulka
norma	symbol	
ANSI/MIL		
IEC		
DIN		




X(A)	Y
0	0
1	1

### NOT, Invertor




Funkce	$Y = \bar{A}$	
Značení		Pravdivostní tabulka
norma	symbol	
ANSI/MIL		
IEC		
DIN		

$X(A)$	$Y$
0	1
1	0




## AND, log.součin, konjunkce

Funkce	$Y = A \cdot B$				
Značení		Pravdivostní tabulka			
norma	symbol				
ANSI/MIL		$X_1(A)$	$X_2(B)$	$Y$	
IEC		0	0	0	
		0	1	0	
		1	0	0	
DIN		1	1	1	

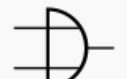
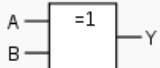
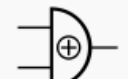
## NAND, negovaný log.součin

Funkce	$Y = \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$				
Značení		Pravdivostní tabulka			
norma	symbol				
ANSI/MIL		$X_1(A)$	$X_2(B)$	$Y$	
IEC		0	0	1	
		0	1	1	
		1	0	1	
DIN		1	1	0	

## OR, log.součet, disjunkce

Funkce	$Y = A + B$				
Značení		Pravdivostní tabulka			
norma	symbol				
ANSI/MIL		$X_1(A)$	$X_2(B)$	$Y$	
IEC		0	0	0	
		0	1	1	
		1	0	1	
DIN		1	1	1	

## XOR, exkluzivní log.součet

Funkce	$Y = A \oplus B = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$				
Značení		Pravdivostní tabulka			
norma	symbol				
ANSI/MIL		$X_1(A)$	$X_2(B)$	$Y$	
IEC		0	0	0	
		0	1	1	
		1	0	1	
DIN		1	1	0	

## Program Logisim

Program pro simulaci dig.log.obvodů

<http://www.cburch.com/logisim/>, <https://sourceforge.net/projects/circuit/>

## Poznámky k návrhu

schéma, rovnice - plně definované (bez nedefinovaných stavů), dosazením hodnot možno vytvořit tabulku a mapu.

tabulka, karnaughova mapa – může obsahovat nedefinované hodnoty (prázdné údaje) – ty můžeme dodefinovat abychom dosáhli výslednou co nejjednodušší implementaci (alternativně tím zjistíme že úloha není plně definovaná). Z řádků tabulky lze přímo psát rovnici ve tvaru součet součinů, ale není optimalizovaná.

zjednodušování, optimalizace – úpravou rovnice (booleovská algebra), minimalizací v karnaughově mapě

návrhová pravidla mají přesah i do SW – kontrola úplnosti/korektnosti zadání, zjednodušování či návrh podmínkových pravidel (IF ...)

## Příklad1b – modifikace/pokračování, nedefinované stavy

Zadání – jsou-li všechny spínace A,B,C seplé(=1) má dioda svítit. Je li B a C rozepluté (=0) nemá svítit. Je li B a C seplé má svítit. Je li A zaplé a B rozeplé nemá svítit. Je li A a C zaplé a B rozeplé nemá svítit.

Hloupý programátor / návrhář	Běžný programátor	Všímavý programátor	Programátor znající minimalizaci
Boolean y; if ((a==1)&(b==1)&(c==1)) y=1; if ((b==0)&(c==0)) y=0; if ((b==1)&(c==1)) y=1; if ((a==1)&(b==0)) y=0; if ((a==1)&(b==0)&(c==1)) y=0;	Boolean y=0; if ((a==1)&(b==1)&(c==1)) y=1; if ((b==1)&(c==1)) y=1;	Boolean y=0; if ((b==1)&(c==1)) y=1;	Boolean y=b;

a	b	c	y
0	0	0	0
0	0	1	x
0	1	0	x
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	1

		b, c			
		00	01	11	10
a	0	0	x	1	x
	1	0	0	1	x

## Příklad2 – koder(-dekoder) (více výstupů, nedefinované stavy)


Koder  $AB \rightarrow WXYZ$ , dekoder  $WXYZ \rightarrow AB$  (adresový dekoder, chipselect)


Koder $AB \leftrightarrow WXYZ$					
A	B	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

## Příklad3 – dekoder na sedmsegmentovku

Koder  $A_3A_2A_1A_0 \rightarrow ABCDEFGH$

Combinational Analysis											
File Edit Project Simulate Window Help											
Inputs Outputs Table Expression Minimized											
A3	A2	A1	A0	A	B	C	D	E	F	G	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	

 

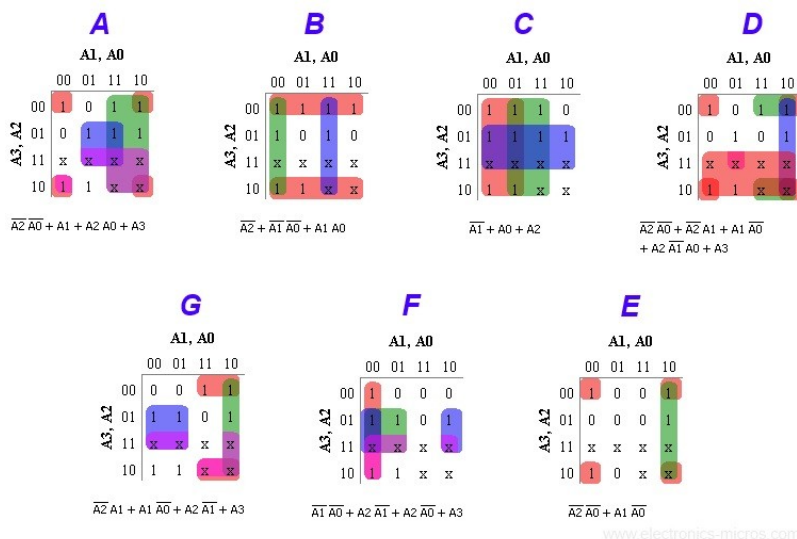


upozornění na chybu: růžová barva v K-diagramech není zobrazena celá (digragr.A,D,G,F)

pozn: možné použití paměti ROM (ve smyslu kombinačního obvodu adresa->data)

## Příklad4 – Hazard

Reálné obvody – konečná doba šíření signálu, zpoždění na hradlech


Příklad:  $Y = \sim A \& A = 0$

 

Ale: (reálné) hradlo negace má (také) zpoždění a při změně vstupu  $A: 0 \rightarrow 1$  (viz prostřední obr kdy signál ještě neprošel hradlem) bude výstupní hodnota  $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ . Tj. Ustálený stav OK, ale přechodně je tam nesprávná hodnota (=hazard)

## Příklad5 – asynchronní sekvenční obvod

(ring loop):

 

## Sekvenční logické obvody

Ke kombinační části se přidává paměťová, tj. Výstup je fčí vstupů + vnitřních proměných (minulost).  
tj. stejné vstupy nemusejí vyvolávat stejné vystupy, ale jsou závislé na vnitřním stavu (paměti)

Sekvenční obvody dělíme na

- **asynchronní** – změna vstupů se ihned promítne do stavu sekvenčního obvodu – (+) rychlost (-) složitost návrhu (hazardy)
- **synchronní** – zde je zaveden řídicí synchronizační signál (hodinový signál, hodiny). Změna vstupní proměnné se promítne do stavu sekvenčního obvodu až při příchodu hodinového signálu.

Dle reakce na hodinový signál můžeme dále rozlišit

- - obvod řízený hladinou hodinového pulsu (0, 1)
- - obvod řízený hranou hodinového pulsu (vzestupnou 0->1, sestupnou 1->0, oběma)
- **Moore / Mealy** – u Moorova je vystup je funkcí stavu, u Mealyho je fčí stavu+vstupů



Sekvenční log. Obvod lze (navíc ještě) popsat:

- stavovým diagramem (stavový automat)
- sekvenčním diagramem (průběhy signálů)
  
## Paměťové členy, klopné obvody flipflop



**RS klopný obvod** (reset/set)

Asynchronní (zpětná vazba), NAND – paměťový prvek, pro RS=00 uchovává informaci




R	S	Q	~Q	pozn
0	0	Q	~Q	Beze změny
0	1	1	0	
1	0	0	1	
1	1	0	0	„Zakázaný“ stav

RS Při „standardním“ návrhu:

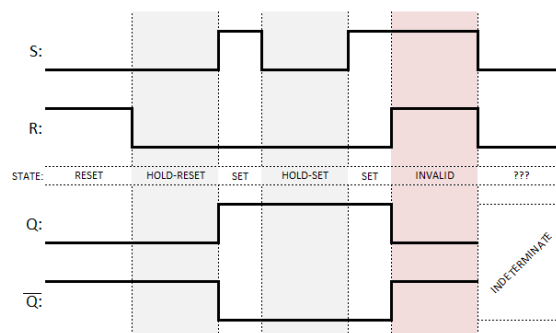 


## D klopný obvod (data)

 

Clock	Data	Q	~Q	pozn
0	X	Q	~Q	Beze změny
1	D	D	~D	

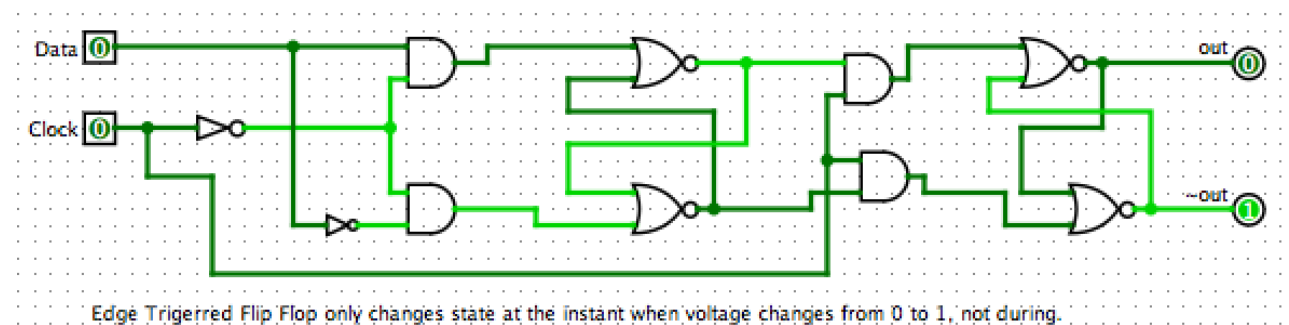Je-li  $\text{clock}==0$  uchovává data poslední známá data(D), je-li  $\text{Clock}==1$  je možná změna informace (=obvod řízený hladinou)



Uchovává data jen v okamžiku změny clock  $0 \rightarrow 1$  (=obvod řízený hranou)

pozn ke schématu: je to 2\*D klopný obvod za sebou, kde první má negovaný signál clock.

Clock	Data	Q(t+1)	~Q(t+1)	pozn
X	X	Q	~Q	Beze změny – obvykle se neuvádí
0->1	D	D	~D	

## T klopný obvod (trigger)

Clock	Data	Q(t+1)		pozn
X	X	Q		
0->1	0	Q		Beze změny
0->1	1	~Q		Negace

## JK klopný obvod (Jordan-Eccles)

Popis chování:


Clock	JK	Q(t+1)	pozn
X	XX	Q	Beze změny (reaguje jen na hranu hodin)
0->1	00	Q	Beze změny
0->1	01	0	
0->1	10	1	
0->1	11	$\sim Q$	Negace

Popis chování ve formě vhodné pro návrh sekvenčních obvodů

JK	Q(t)	Q(t+1)	pozn
0X	0	0	
1X	0	1	
X1	1	0	
X0	1	1	
 
## Příklad1 – semafor

Zelená pro auta. Zmáčkne li chodec tlačítko dostanou auta na chvíli červenou.



Stav (Q1Q0)	Vstup (P)	Nový stav (S1S0)	Výstup (ZeOrČe)
Zelená (00)	0	Zelená (00)	100
Zelená (00)	1	Oranž (01)	100
Oranž (01)	X	Červená (10)	010
Červená (10)	X	Oranž2 (11)	001
Oranž2 (11)	X	Zelená (00)	010

pozn – pozor na výber (kódu) počátečného stavu (stav po resetu, náběhu napájení)



## Návrh s D-klopnými obvody

Q1,Q0 = aktuální stav, S1,S0 = nový stav – návrh kombinačního obvodu pro buzení klopných obvodů typu D

Q1	Q0	P	S1	S0	Ze	Or	Ce
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1	0

Output:

Format:

Q1, Q0

	00	01	11	10
P 0	0	1	0	1
P 1	0	1	0	1

$\overline{Q1} Q0 + Q1 \overline{Q0}$

Output:

Format:

Q1, Q0

	00	01	11	10
P 0	0	0	0	1
P 1	1	0	0	1

$Q1 \overline{Q0} + P \overline{Q0}$

Output:

Format:

Q1, Q0

	00	01	11	10
P 0	1	0	0	0
P 1	1	0	0	0

$\overline{Q1} \overline{Q0}$

Output:

Format:

Q1, Q0

	00	01	11	10
P 0	0	1	1	0
P 1	0	1	1	0

$Q0$


Output:

Format:

Q1, Q0

	00	01	11	10
P 0	0	0	0	1
P 1	0	0	0	1

$Q1 \overline{Q0}$

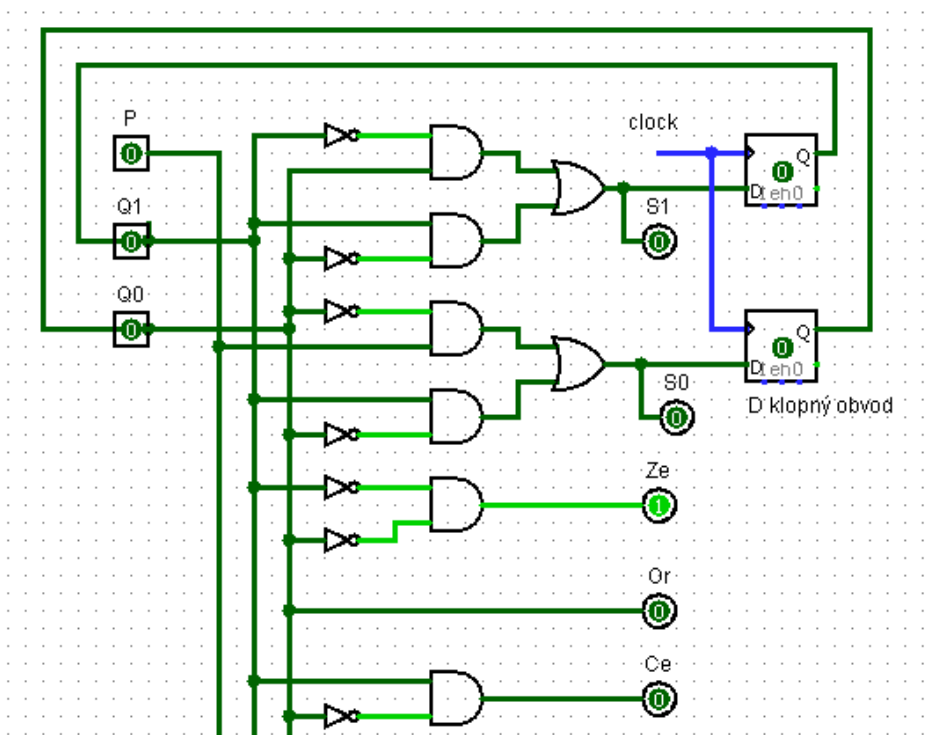

pozn: Kombinační obvod doplněný o klopné obvody D – dále lze ještě využít výstupu  $\sim Q$  a odstranit inventory

## Návrh s JK-klopnými obvody

Vycházíme z požadovaných přechodů  $Q1 \rightarrow S1$  ( $Q0 \rightarrow S0$ ) a k tomu píšeme příslušné buzení JK klopného obvodu J1K1 (J0K0)

P	Q1	Q0	S1	S0	Ze	Or	Ce	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	x	0	x
0	0	1	1	0	0	1	0	1	x	x	1
0	1	0	1	1	0	0	1	x	0	1	x
0	1	1	0	0	0	1	0	x	1	x	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	x	1	x
1	0	1	1	0	0	1	0	1	x	x	1
1	1	0	1	1	0	0	1	x	0	1	x
1	1	1	0	0	0	1	0	x	1	x	1

Figure 1 displays four Karnaugh maps for the function  $F(P, Q_1, Q_0)$ , arranged in a 2x2 grid. Each map shows the function value for combinations of  $P$  (0, 1) and  $Q_1, Q_0$  (00, 01, 11, 10). The maps are labeled with their respective output values:  $J_1$ ,  $K_1$ ,  $J_0$ , and  $K_0$ . The function values are indicated by the color of the cells: red for 1, green for 0, and white for 0.

	00	01	11	10
$P=0$	0	1	x	x
$P=1$	0	1	x	x

$J_1$

	00	01	11	10
$P=0$	x	x	1	0
$P=1$	x	x	1	0

$K_1$


	00	01	11	10
$P=0$	0	x	x	1
$P=1$	1	x	x	1

$J_0$

	00	01	11	10
$P=0$	x	1	1	x
$P=1$	x	1	1	x

$K_0$

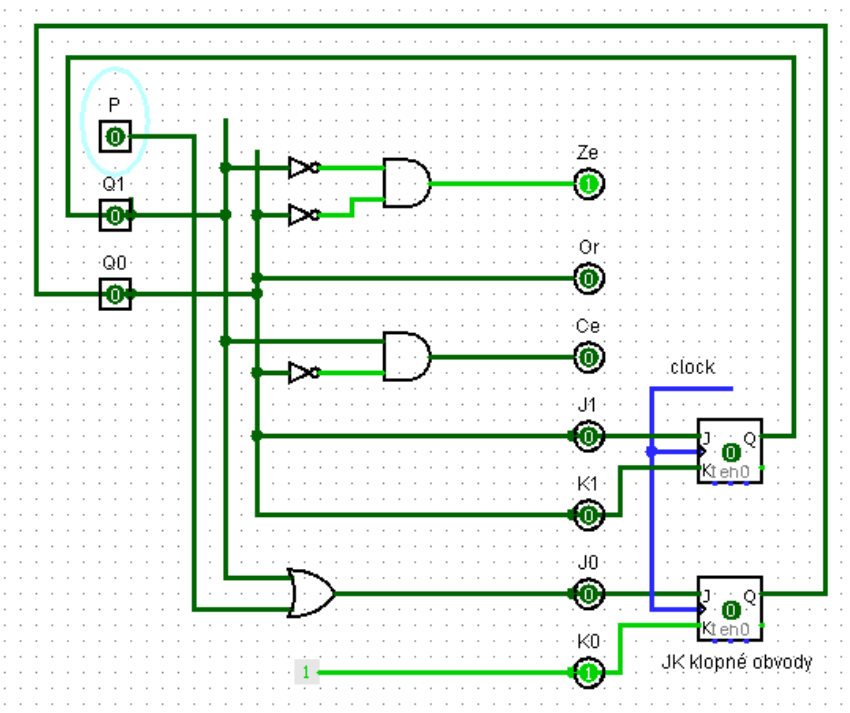pozn: fce Ze,Or,Ce zůstávají stejné jako u předchozího návrhu, fce S1,S0 uvedeny jen pro srozumitelnost



## Kombinační (Sekvenční\*) Logické obvody - Stavební prvky (hradla)

- vstup / výstup (0/1, třístavový výstup ( $Z = \text{vys. impedance}$ ), OC (otevřený kolektor))
- napěťová kompatibilita, spotřeba (klidová vs změna, výstupní budič vs vstup)

### Standardní logika:

Hradla - Negace, OR, AND, XOR, NAND, NOR

Buffery, Drivery

Registry\* - D, JK, Shift, FIFO, Paměti

### Spínače, multiplexery:

Převodníky úrovní

Budiče


Dekoder (1:N, adresový), Dekodér (BCD, 7segment)

Multiplexer, demultiplexer
 
### Čítače\*


Obvody typu PAL (programmable array logic):

Obvody typu PAL (vnitřní struktura – NEG-AND-OR)


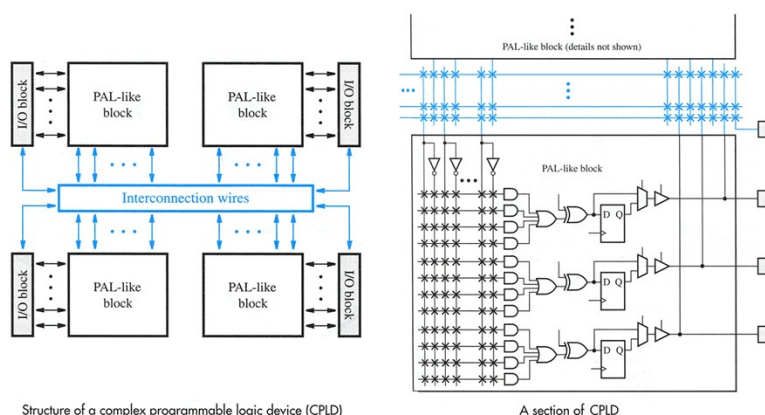
### Obvody typu CPLD:

(+dvojitá zpětná vazba, skryté makrobuňky, konfigurovatelné KO, řízení 3-stavových výstupů, spec.podpůrné struktury napr. pro aritmetické operace)



### Obvody typu FPGA

Pole konfigurovatelných

log.bloků (CLB) +

programovatelné propojovací

struktura (PI) + vstupně

výstupní bloky (IOB) +

specializované bloky (paměti,

násobičky, procesory,...)

