



ZÁPADOČESKÁ  
UNIVERZITA  
V PLZNI



# Přípravné výpočty stability alternátoru

Karel Noháč  
ZČU, FEL, KEE 2019




UNIVERSITY  
OF WEST BOHEMIA



FAKULTA  
ELEKTROTECHNICKÁ  
ZÁPADOČESKÉ  
UNIVERZITY  
V PLZNI

# Parametry zařízení

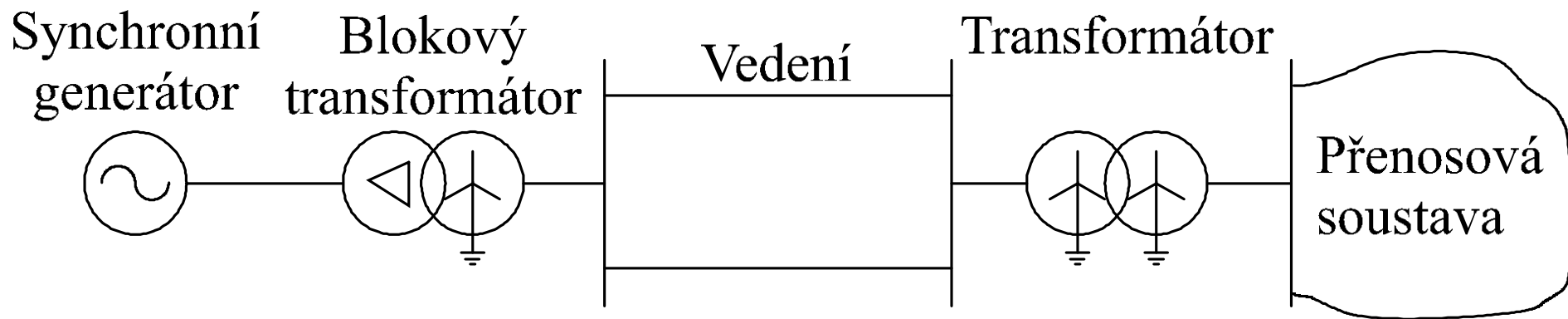

$$i = \sqrt{-1}$$

$U_n$

$$U_{nf} = \frac{U_n}{\sqrt{3}}$$


`% Napeti`

`i=sqrt(-1)`

`Un=400`

`Unf=Un/sqrt(3)`

# Parametry zařízení

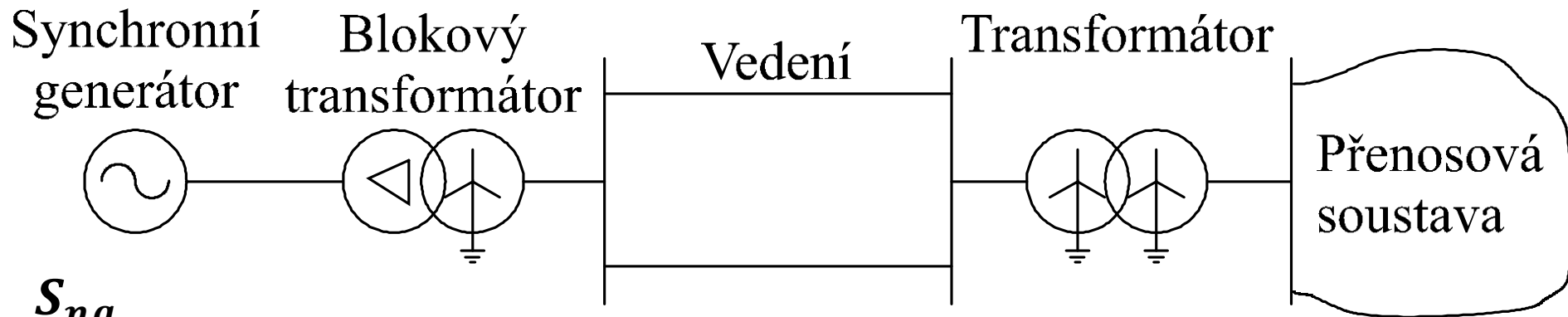

$S_{ng}$

$\cos(\varphi)$

$$P_{ng} = S_{ng} \cdot \cos(\varphi)$$

$$X_d = \frac{x_d}{100} \cdot \frac{Un^2}{S_{ng}}$$

$$X_d' = \frac{x_d'}{100} \cdot \frac{Un^2}{S_{ng}}$$

% Generator

$$S_{ng}=100$$


$$\text{CosFi}=0.8$$

$$P_{ng}=S_{ng} \cdot \text{CosFi}$$

$$X_d = (120/100) \cdot (Un^2/S_{ng})$$

$$X_{dc} = (30/100) \cdot (Un^2/S_{ng})$$

# Parametry zařízení

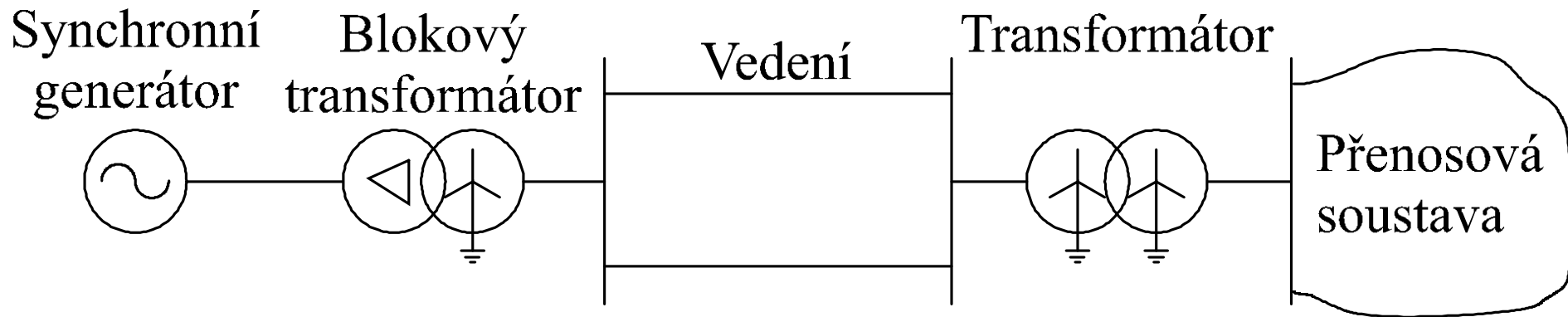

$S_{nt1}$

$u_{kt1}$

$$X_{t1} = \frac{u_{kt1}}{100} \cdot \frac{U_n^2}{S_{nt1}}$$


% Transformator T1

Snt1=100

Ukt1=10

$X_{t1} = (U_{kt1}/100) * (U_n^2/S_{nt1})$

# Parametry zařízení

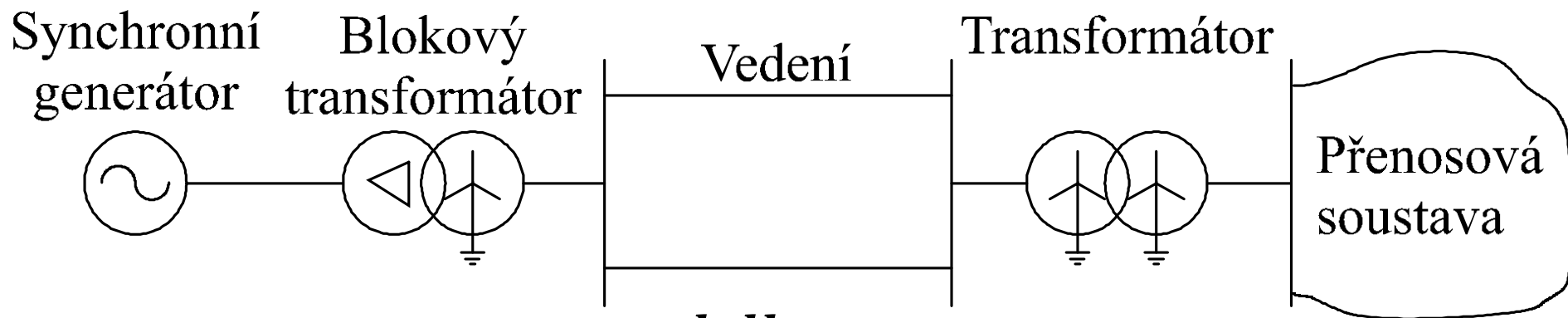

*delka*

$$X_{v1} = \text{delka} \cdot x_{v1} \frac{U_n^2}{U_V^2}$$

$$X_v = \frac{X_{v1}}{2}$$


‰ Vedeni

delka=50

$X_{v1} = \text{delka} * 0.3 / 110^2 * U_n^2$

$X_v = X_{v1} / 2$

# Parametry zařízení

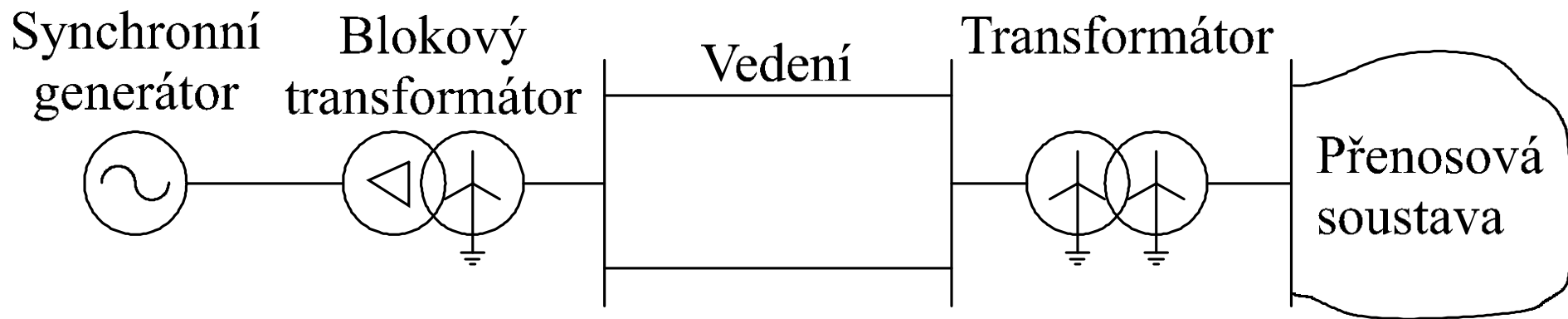

$$S_{nt2}$$

$$u_{kt2}$$

$$X_{t2} = \frac{U_{kt2}}{100} \cdot \frac{U_n^2}{S_{nt2}}$$


% Transformator T2

$$S_{nt2}=100$$

$$U_{kt2}=10$$

$$X_{t2} = (U_{kt2}/100) * (U_n^2/S_{nt2})$$

# Parametry zařízení

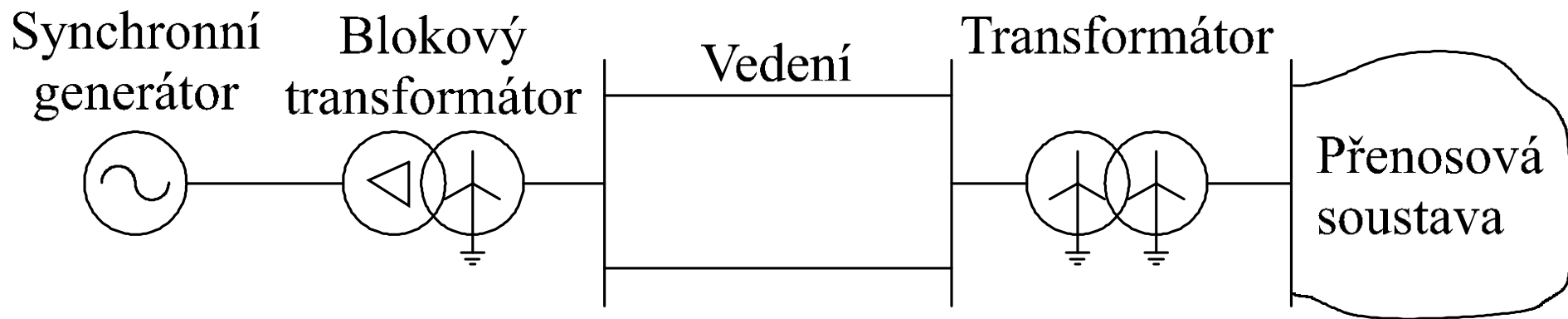

$$S_k$$
$$C$$

$$X_s = C \cdot \frac{U_n^2}{S_k}$$

% Sit

Sk=10000

KoefC=1.1

Xs=KoefC\* (Un^2/Sk)

# Předporuchový stav

$$P_{ng0} = 1.00 \cdot P_{ng}$$

$$P_t = P_{ng0}$$

$$\vartheta = \frac{75}{180} \pi$$

$$\vartheta' = \vartheta$$

$$X_{suma} = |X_d + X_{t1} + X_v + X_{t2} + X_s|$$

$$X_{suma}' = |X_d' + X_{t1} + X_v + X_{t2} + X_s|$$

% Vypocet predporuchoveho  
stavu, pocatecni zatizeni  
100%

% Zvolit zatezny uhel

Png0=1.00\*Png

Pt=Png0

Theta=75/180\*pi

Thetac=Theta

% Celkova vazebni reaktance

Xsuma =abs (Xd +Xt1+Xv+Xt2+Xs)

Xsumac=abs (Xdc+Xt1+Xv+Xt2+Xs)



# Předporuchový stav

$$E = \frac{P_{ng0}}{3 \cdot U_{nf} \cdot \sin(\vartheta)} X_{suma}$$

% Vypocet potrebného nabuzení E a E'

$$E = Png0/3/Unf*Xsuma/sin(Theta)$$

$$E' = \frac{P_{ng0}}{3 \cdot U_{nf} \cdot \sin(\vartheta)} X_{suma}'$$

$$Ec = Png0/3/Unf*Xsumac/sin(Theta)$$

$$P_{gkontrola} = 3 \frac{E \cdot U_{nf}}{X_{suma}} \sin(\vartheta)$$

$$Pgkontrola = 3 * E * Unf / Xsuma * sin(Theta)$$

$$P_{gkontrola}' = 3 \frac{E' \cdot U_{nf}}{X_{suma}'} \sin(\vartheta)$$

$$Pgckontrola = 3 * Ec * Unf / Xsumac * sin(Thetac)$$

# Zkrat v polovině vedení

% Zkrat v polovine vedeni Xv1

$$X_a = \frac{X_{v1} \frac{X_{v1}}{2}}{X_{v1} + \frac{X_{v1}}{2} + \frac{X_{v1}}{2}}$$

$$X_b = \frac{X_{v1} \frac{X_{v1}}{2}}{X_{v1} + \frac{X_{v1}}{2} + \frac{X_{v1}}{2}}$$

$$X_c = \frac{\frac{X_{v1}}{2} \cdot \frac{X_{v1}}{2}}{X_{v1} + \frac{X_{v1}}{2} + \frac{X_{v1}}{2}}$$

% Nahrada trojuhelnika hvezdou

$$X_a = X_{v1} * X_{v1} / 2 / (X_{v1} + X_{v1} / 2 + X_{v1} / 2)$$

$$X_b = X_{v1} * X_{v1} / 2 / (X_{v1} + X_{v1} / 2 + X_{v1} / 2)$$

$$X_c = X_{v1} / 2 * X_{v1} / 2 / (X_{v1} + X_{v1} / 2 + X_{v1} / 2)$$

$$X_l = X_{d'} + X_{t1} + X_a$$

$$X_r = X_b + X_{t2} + X_s$$

$$X_{sumazkrat} = X_l + X_r + \frac{X_l \cdot X_r}{X_c}$$

$$X_l = X_{dc} + X_{t1} + X_a$$

$$X_r = X_b + X_{t2} + X_s$$

$$X_{sumazkrat} = \text{abs}(X_l + X_r + X_l * X_r / X_c)$$

# Odpojení poruchy

$$X_{sumaodpojeno} = |i \cdot X_{suma} - X_v + X_{v1}|$$

$$X_{sumaodpojeno2} = |X_{dc} + X_{t1} + X_{v1} + X_{t2} + X_s|$$

$$P_{max1} = 3 \frac{Ec \cdot Unf}{X_{suma}'}$$
$$P_{max2} = 3 \frac{Ec \cdot Unf}{X_{sumazkrat}}$$
$$P_{max3} = 3 \frac{Ec \cdot Unf}{X_{sumaodpojeno}}$$

$$Y_{12} = \frac{1}{X_{suma}'}$$
$$Y_{12zkrat} = \frac{1}{X_{sumazkrat}}$$
$$Y_{12odpojeno} = \frac{1}{X_{sumaodpojeno}}$$

% Odpojeni poruchy

```
Xsumaodpojeno=
    abs(i*Xsumac -Xv + Xv1)
```

```
Xsumaodpojeno2=
    abs(Xdc + Xt1 + Xv1 + Xt2 + Xs)
```

% Konecne alternativy maximalnich  
dodavanych cinnych vykonu

```
Pmax1=3*Ec*Unf/Xsumac
```

```
Pmax2=3*Ec*Unf/Xsumazkrat
```

```
Pmax3=3*Ec*Unf/Xsumaodpojeno
```

% Kontrolni admittance

```
Y12=      1/Xsumac
```


```
Y12zkrat= 1/Xsumazkrat
```

```
Y12odpojeno=1/Xsumaodpojeno
```

# Předporuchový stav

$$X_{suma} = |X_d + X_{t1} + X_v + X_{t2} + X_s|$$

$$X_{suma}' = |X_d' + X_{t1} + X_v + X_{t2} + X_s|$$

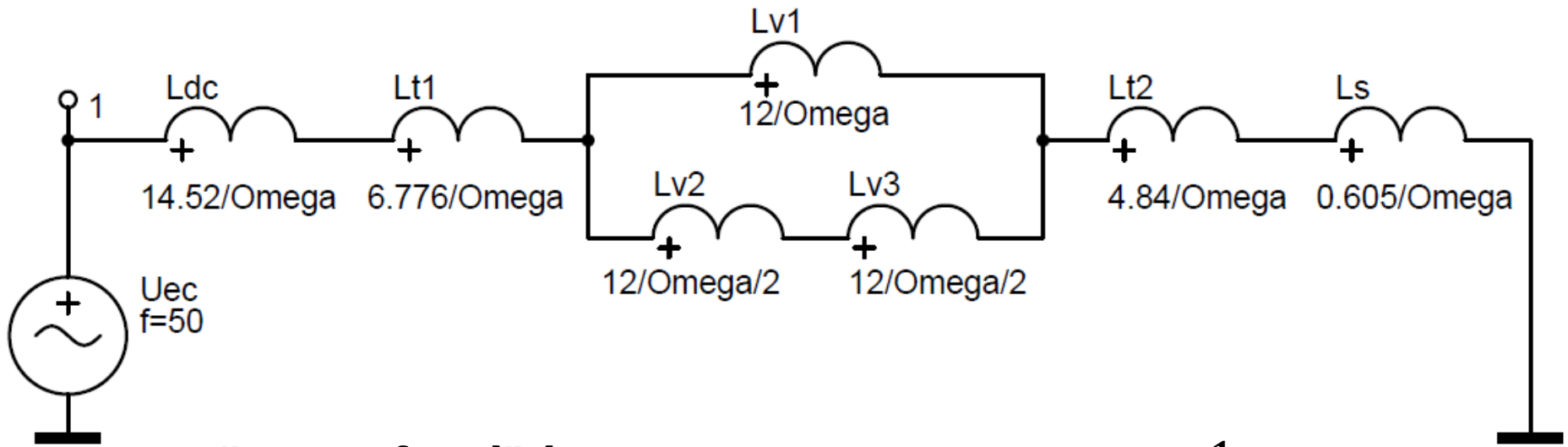

X ...	freq [Hz]
1 ...	MOD.I.Ldc
2 ...	DEG.I.Ldc
3 ...	MOD.I.Ls
4 ...	DEG.I.Ls


$$Y_{12} = \frac{1}{X_{suma}'}$$



X	1	2	3	4
5.000000e+001	3.054274e-002	2.700000e+002	3.054274e-002	2.700000e+002
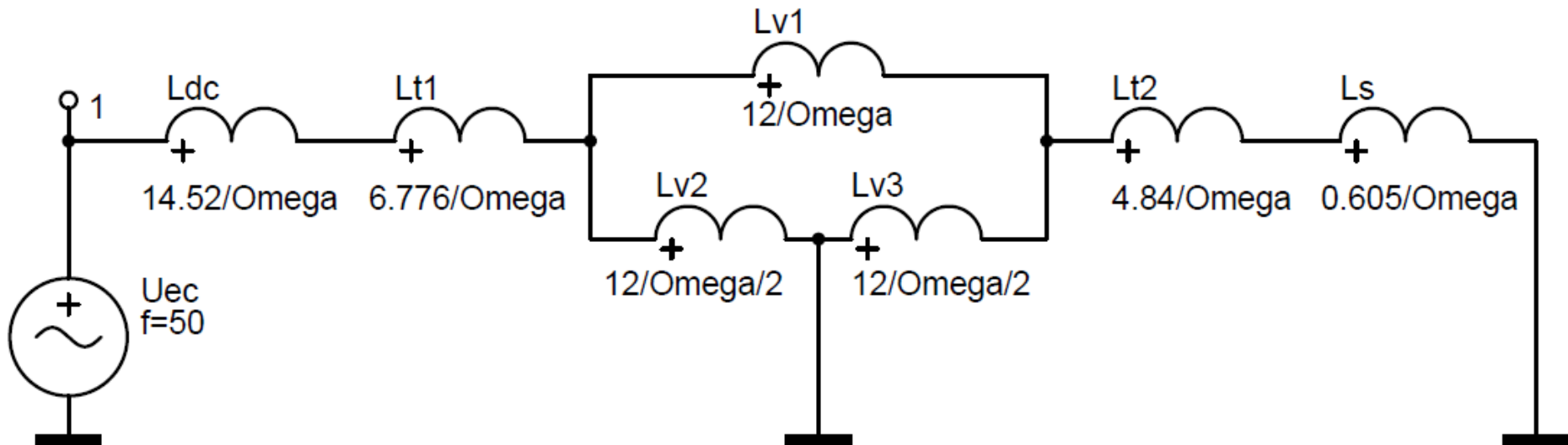
# Zkrat v polovině vedení

$$X_{sumazkrat} = X_l + X_r + \frac{X_l \cdot X_r}{X_c}$$



X ...	freq [Hz]
1 ...	MOD.I.Ldc
2 ...	DEG.I.Ldc
3 ...	MOD.I.Ls
4 ...	DEG.I.Ls


$$Y_{12zkrat} = \frac{1}{X_{sumazkrat}}$$



X	1	2	3	4
5.000000e+001	3.910870e-002	2.700000e+002	5.898749e-003	2.700000e+002

# Odpojení poruchy

$$X_{sumaodpojeno} = |X_{dc} + X_{t1} + X_{v1} + X_{t2} + X_s|$$

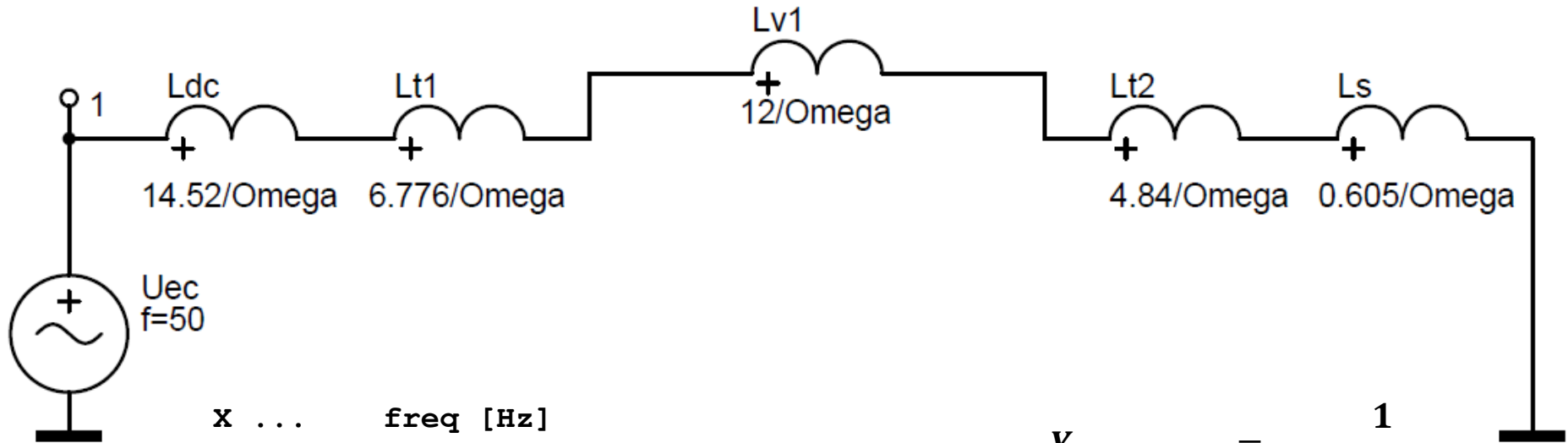

X ...	freq [Hz]
1 ...	MOD.I.Ldc
2 ...	DEG.I.Ldc
3 ...	MOD.I.Ls
4 ...	DEG.I.Ls

$$Y_{12odpojeno} = \frac{1}{X_{sumaodpojeno}}$$



X	1	2	3	4
5.000000e+001	2.581245e-002	2.700000e+002	2.581245e-002	2.700000e+002